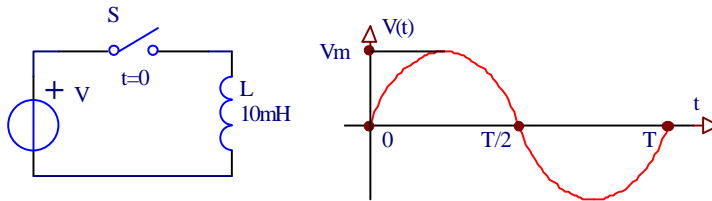


Név:	Index szám:	Pontszám: (max. 50)
------	-------------	------------------------


1. Az $L=10\text{mH}$ induktivitású tekercs kapcsaira $t=0$ időpontban $f=1\text{kHz}$ frekvenciájú, $V_m=300\text{V}$ amplitúdójú szinusz feszültséget kötöttünk. Számítsa ki a tekercsben felhalmozott energia mennyiségét az első és a második félperiódus végén ($T/2$, T)!

(10 pont)




2. Az ábrán bemutatott kapcsolásban $t=0$ előtt a tranzisztor ki volt kapcsolva, ezt követően bekapcsoltuk. Az U_1 feszültségforrás feszültsége folyamatosan 30V . Mikor éri el a kondenzátor feszültsége a 20V -ot? Rajzolja meg a kondenzátor feszültségének idődiagramját bejelölve a jellegzetes pontokat. A tranzisztor feszültségesése bekapcsolt állapotban elhanyagolható.

(20 pont)

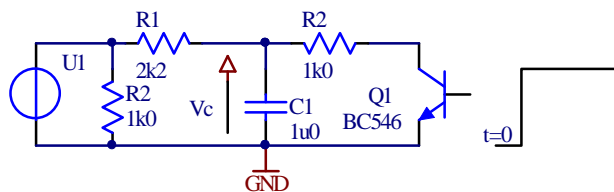

3. A Hall-féle szenzor a bal oldali diagramnak megfelelő feszültségjelet képez a mért áram függvényében ($V_h=f(I)$). A bemutatott kapcsolás feladata, hogy a jobb oldali diagramnak megfelelő feszültségjelet képezzen az áram függvényében ($V_o=f(I)$). Határozza meg az R_x és a V_{ref} értékeket. A műveleti erősítő ideálisnak tekinthető.

(20 pont)

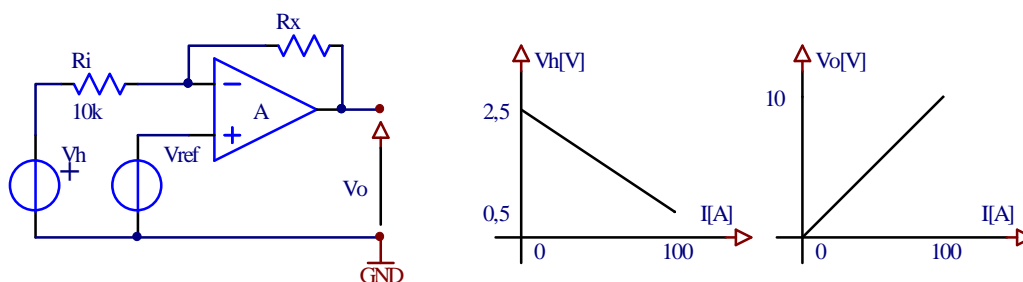


Tantárgyfelelős: Burány Nándor

Ime:	Broj indeksa:	Broj poena: (max. 50)
------	---------------	--------------------------


1. Na izvode kabela inuktivnosti $L=10mH$ u trenutku $t=0$ se priključi sinusni napon frekvencije $f=1kHz$ i amplitude $V_m=300V$. Izračunati energiju akumulisanu u kalemu na kraju prve i druge poluperiode ($T/2$, T)!

(10 poena)

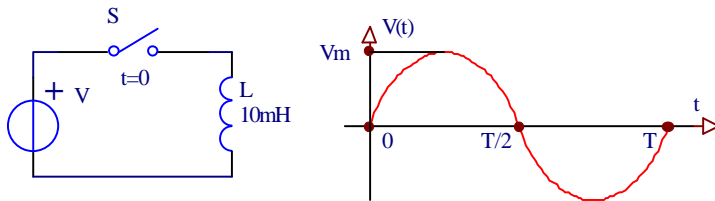

2. U prikazanom kolu pre $t=0$ tranzistor je bio isključen, posle toga je uključen. Napon naponskog izvora U_1 je sve vreme na $30V$. U kom momentu će napon kondenzatora postići vrednost od $20V$? Nacrtajte vremenski dijagram napona kondenzatora i obeležiti karakteristične tačke. Pad napona na tranzistoru u uključenom stanju se može zanemariti.

(20 poena)

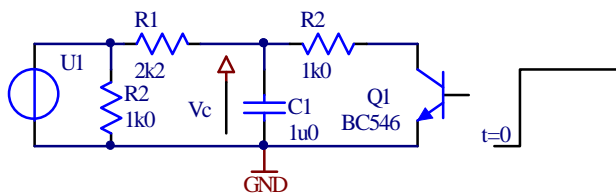

3. Hall-ov senzor formira napon u zavisnosti od struje ($V_h=f(I)$) prema levom dijagramu. Zadatak prikazanog kola je da formira izlazni napon u zavisnosti od struje prema desnom dijagramu ($V_o=f(I)$). Odrediti vrednosti R_x i V_{ref} . Operacioni pojačavač se smatra idealnim.

(20 poena)

