


Név:

Index szám:

Pontszám:  
(max. 50)

1. Az ábrán látható tranzisztoros áramkörben határozza meg azt a  $V_{in1}$  feszültséget, amelynél a tranzisztor a vezetés határán van és a  $V_{in2}$  feszültséget, amelynél a telítés határán van! Adott  $V_{ECS}=0,5[V]$ . Vezetés közben tekinthető úgy, hogy a BE feszültség állandó,  $V_{EB}=0,7 [V]$ , hasonlóképpen  $\beta=100=const$ !

(20 pont)

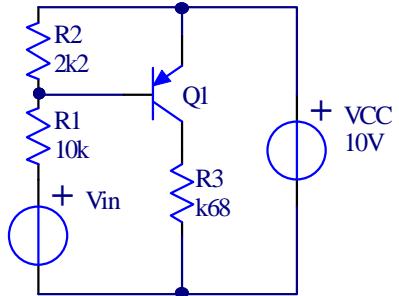


2. Állítsa össze az 1. feladatban megadott áramkör szimulációs modelljét. A tranzisztorra alkalmazza a BC557B modellt. Végezzen DC sweep analízist, a  $V_{in}$  feszültség változson ( $0...10[V]$ ) tartományban! Rajzoltassa ki a tranzisztor kollektor áramának diagramját a  $V_{in}$  feszültség függvényében!

(15 pont)

3. Állítsa össze az (a) ábrán megadott műveleti erősítős áramkört próbápanelen! A bemenetre vezessen  $500[Hz]$  frekvenciájú háromszögelet, amely  $0[V]$  és  $-2[V]$  között oszcillál, mint a (b) ábrán látható. Állítsa be a P potenciometert úgy, hogy a kimeneti jelnek ne legyen egyenfeszültségű komponense. Mekkora a kimeneti jel amplitúdója és mekkora feszültséget kellett a műveleti erősítő neminvertáló bemenetére vezetni?

(15 pont)

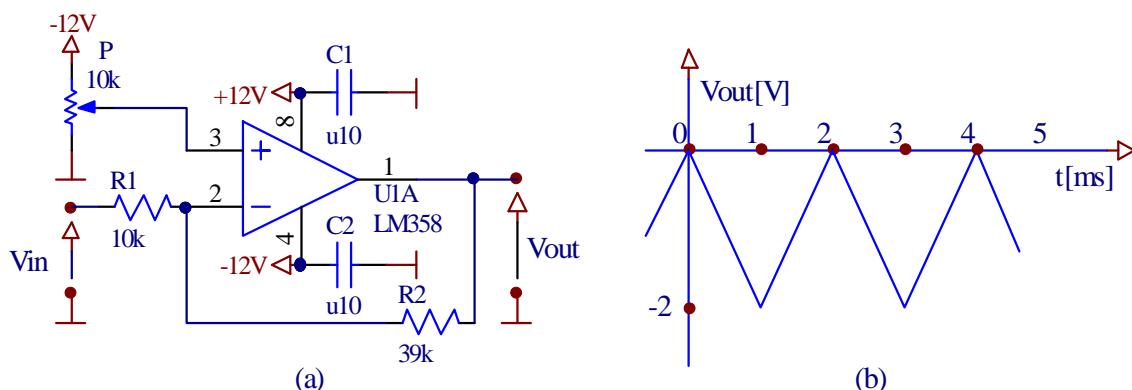

Tantárgyfelelős: Burány Nándor


Ime:

Broj indeksa:

Broj poena:  
(max. 50)

1. U tranzistorskom kolu na slici odrediti napon  $V_{in1}$  pri kome je tranzistor na ivici provođenja i napon  $V_{in2}$  pri kome je na ivici zasićenja! Dato je  $V_{ECS}=0,5[V]$ . Pri provođenju može se smatrati da je napon BE konstantan  $V_{EB}=0,7 [V]$ , slično  $\beta=100=const$ !

(20 poena)


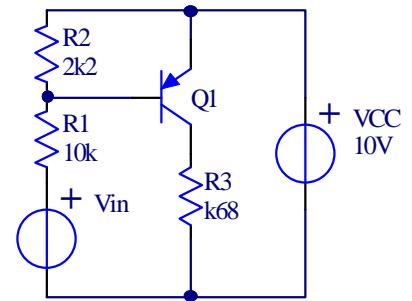


2. Sastaviti simulacioni model kola iz 1. zadatka. Za tranzistor uzeti model BC557B. Izvršiti DC sweep analizu za promenu napona  $V_{in}$  u opsegu  $(0...10[V])$  i iscrtati zavisnost struje kolektora tranzistora od napona  $V_{in}$ .

(15 poena)

3. Sastaviti kolo sa operacionim pojačavačem na eksperimentalnoj pločici kao na slici (a)! Dovesti na ulaz trougaoni napon frekvencije  $500 [Hz]$  koji osciluje između  $0[V]$  i  $-2[V]$  kao na slici (b). Podesiti potenciometar P tako da na izlazu dobijete signal bez jednosmerne komponente. Kolika je amplituda izlaznog signala i koliki napon je trebalo dovesti na neinvertujući ulazu operacionog pojačavača?

(15 poena)

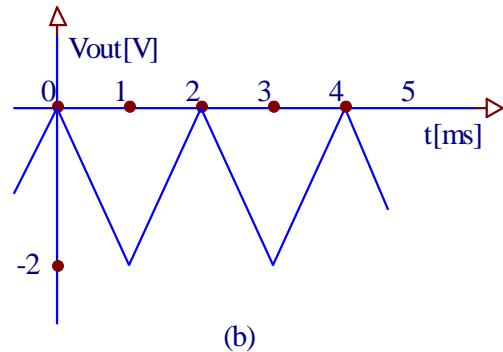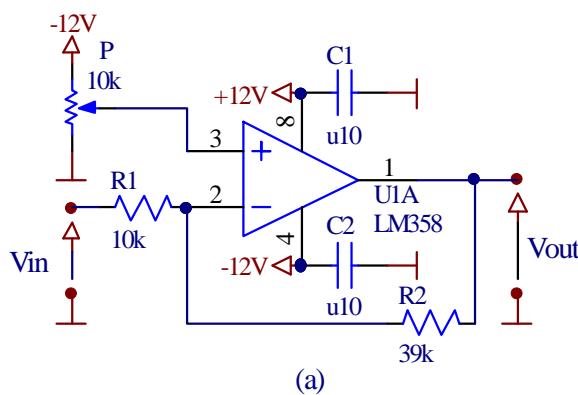

Predmetni nastavnik: Nándor Burány