

Tantárgy: DIGITÁLIS ELEKTRONIKA  
Tanár: Dr. Burány Nándor

4. félév

2+2 óra

1

II. RÉSZ  
DIGITÁLIS TERVEZÉS SSI ÉS  
MSI FUNKCIONÁLIS  
EGYSÉGEKKEL  
(HAGYOMÁNYOS TERVEZÉS)

- **Kombinációs** hálózatok
- **Sorrendi** hálózatok
- **Vegyes** hálózatok

2

## 2.a DIGITÁLIS HÁLÓZATOK FELOSZTÁSA

- A digitális áramkörök **összetett feladatot** megoldó együttesét **digitális hálózatnak** nevezzük.
- Két csoportot szokás megkülönböztetni, a tisztán **kombinációs** hálózatot és a **sorrendi, vagy szekvenciális** hálózatot.
- A két hálózattípus kombinációját nevezhetjük **vegyes** hálózatoknak.

3

## 2.b KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK JELLEMZŐI

- Olyan digitális áramkörök, amelyeknél a **kimenetek logikai állapota ( $Q_i$ ) csak a bemeneti jelek ( $X_i$ ) pillanatnyi értékektől függ**, megfelelő logikai függvény szerint.
- A **kimeneti értékek nem függnek** a bemenetre érkező jelek **sorrendjétől**, értékváltásuk **irányától**, a megelőző időpontokban kialakult logikai értékeiktől.



4

## 2.c KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK JELLEMZŐI

- A 3. fejezetben tárgyalandó sorrendi hálózatok viselkedése lényegesen eltér a kombinációs hálózatok viselkedésétől.
- Gyártanak **SSI és MSI kombinációs áramköröket** szinte minden áramkörcsaládban. Ezekkel ma is építhetők összetettebb digitális rendszerek, de ez a módszer jórészt elavult.
- **A VLSI áramkörök** (mikrovezérlők, PLD-k) **belső felépítése is tartalmazza ezeket az elemeket.** A működés leírásakor az itt ismerttetendő alapfogalmakat használják.

5

## 2.d KOMBINÁCIÓS FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEK

Jellemző kombinációs hálózatok:

1. Illesztő áramkörök
2. Logikai kapuk
3. Dekóderek
4. Kóderek
5. Kódátalakítók
6. Multiplexerek
7. Demultiplexerek

6

## 2.1 ILLESZTŐ ÁRAMKÖRÖK


A következő **feladatokat** látják el:

1. **Impedancia illesztés** (áram erősítés)
2. **Szintillesztés** (feszültség szintek növelése vagy csökkentése)
3. **Invertálás**
4. **Közös vezetékek használata.**

7
 
### 2.1.1a IMPEDANCIA ILLESZTÉS


- **Nagy bemeneti/kis kimeneti ellenállás**
- Kis bemeneti áram, nagy kimeneti terhelhetőség
- Invertáló illesztő (logikai inverter) **belső szerkezete** (CMOS kivitel)
- **Neminvertáló illesztő** (buffer) (CMOS kivitel)
- Példa: **CD4049/4050** - hat invertáló/neminvertáló illesztő egy DIL16 tokozásban (lábkiosztás)




8
 
## 2.1.1.b SZINTILLESZTÉS

- Két különböző tápfeszültségen ( $V_{CC1}$ ,  $V_{CC}$ ) működő digitális rendszer között viszi át a jeleket.
- Összehangolja a logikai szinteket az adott oldalra alkalmazott tápfeszültséggel.



 
- Példa: Fairchild FXLP34
- $1V < V_{CC}, V_{CC1} < 3,6V$
- $0 < V_{IL} < 0,35V_{CC1}$
- $0,65V_{CC1} < V_{IH} < V_{CC1}$
- $V_{OL} \approx 0V$
- $V_{OH} \approx V_{CC}$



9
 
## 2.1.2 HÁROMÁLLAPOTÚ ILLESZTŐK


- A bemenetről (A) a logikai jel csak akkor jut a kimenetre (Y) ha  $\overline{OE}=0$ .
- Ha  $\overline{OE}=1$ , a kimenet a harmadik állapotban van (nagyimpedanciás állapot)
- 1. Példa: **NC7SZ125** TinyLogic UHS Buffer with 3-STATE Output
- A vezérlés (OE) történhet alacsony vagy magas logikai szinttel.
- Igény szerint választható invertáló illesztő vagy lehet univerzális.
- Beépíthető hiszterézis az átviteli jellegzőgörbébe.
- 2. Példa: **SN74LV8151** 10-bit universal Schmitt-trigger buffer with 3-state output
- Vezérlőjeltől (T/C) függően invertál vagy nem invertál (ezért univerzális).



To Seven Other Channels 10


 
## 2.1.3 KÉTIRÁNYÚ ILLESZTŐK

- Két jelvonalat két drb. háromállapotú illesztővel kötünk össze.
- A DIR bemenetre vezetett logikai szinttől függően a **jeleket vagy egyik vagy másik irányba viszi át** ( $A \rightarrow B$  vagy  $B \rightarrow A$ ).
- Ha  $\overline{OE} = 1$ , mindkét oldalon (A is és B is) magas impedanciát mutat.
- Példa: **74AC11245** Octal bus transceiver with three state outputs (Texas Instruments)


  
## 2.2 LOGIKAI KAPUK

- Egyszerű logikai függvényeket valósítanak meg: ÉS, VAGY, NEM-ÉS, NEM-VAGY, kizáró VAGY...
- 1. Példa: **74AC11008**, négy darab ÉS kapu egy tokozásban.
- Vannak egy kapus tokozások is (**LittleLogic**-Texas Instruments, **TinyLogic**-Fairchild)
- Vannak IC-k kapuk kombinációjával is.
- 2. Példa: **SN74LS51** AND-OR-INVERT gates.




12

## 2.3. DEKÓDEREK

- Több bemenet ( $n$ ) és több kimenet ( $\leq 2^n$ ).
- A bemenetek binárisan kódolt számok.
- Minden egyes számkód megjelenésekor másik kimeneti vonal aktivizálódik.

$n$  DEKÓDER  $2^n$

 
- Példa: **SN74LVC1G139**, közös (teljes) 2/4-es dekóder:



13
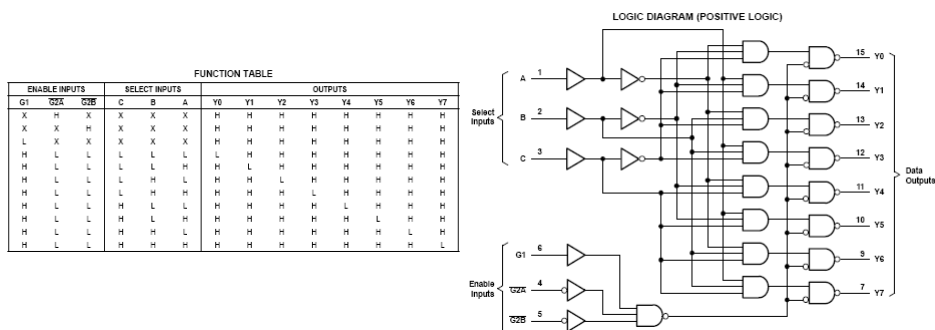
### 2.3.1 TELJES DEKÓDER


- Minden lehetséges bemeneti variációra aktivizálódik egy kimenet, de csak egy kimenet.
- Példa: **SN54LVC138A**, 3/8-as teljes dekóder.
- Az engedélyező bemenetek megfelelő használatával a kapacitás bővíthető vagy demultiplexer is megvalósítható (2.7 alfejezet).



## 2.3.2 NEM TELJES DEKÓDER


- Ha **nincs szükség mind a  $2^n$  kimenetre...**
- Lehetőség van minimalizálásra.
- Leggyakoribb eset: 4/10-es nem teljes dekóder.
- Példa: **SN74HC42**  
(nincs minimalizálva)

| FUNCTION TABLE |        |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.            | INPUTS |   |   |   | OUTPUTS |   |   |   |   |   |   |   |
|                | D      | C | B | A | 0       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0              | L      | L | L | L | L       | H | H | H | H | H | H | H |
| 1              | L      | L | L | H | H       | L | H | H | H | H | H | H |
| 2              | L      | L | H | L | H       | H | L | H | H | H | H | H |
| 3              | L      | L | H | H | H       | H | H | L | H | H | H | H |
| 4              | L      | H | L | L | H       | H | H | H | L | H | H | H |
| 5              | L      | H | L | H | H       | H | H | H | L | H | H | H |
| 6              | L      | H | H | L | H       | H | H | H | H | L | H | H |
| 7              | L      | H | H | H | H       | H | H | H | H | H | L | H |
| 8              | H      | L | L | L | H       | H | H | H | H | H | H | L |
| 9              | H      | L | L | H | H       | H | H | H | H | H | H | H |
| Invalid        | H      | L | H | L | H       | H | H | H | H | H | H | H |
|                | H      | L | H | H | H       | H | H | H | H | H | H | H |
|                | H      | H | L | L | H       | H | H | H | H | H | H | H |
|                | H      | H | L | H | H       | H | H | H | H | H | H | H |

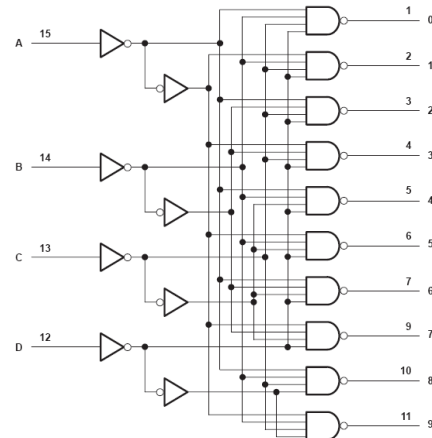
 
## 2.3.3 LOGIKAI FÜGGVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA DEKÓDERREL

- A dekóder minden egyes kimenete a bemenő változók egy **logikai szorzatának** felel meg.
- A megfelelő szorzatokat összegezve egy VAGY kapuval tetszőleges logikai függvény állítható elő.
- Példa:  $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$



16

## 2.4 KÓDER

- A számítógépek és más digitális berendezések **binárisan kódolt információkat** dolgoznak fel.
- A kód bizonyos számú ( $n$ ) logikai jelből (bit) áll.
- $n$  bittel legtöbb  $2^n$  bemeneti jelet lehet kódolni.



17

### 2.4.1 TELJES KÓDER


- **$2^n$  bemenet,  $n$  kimenet**
- **Nem igazán használható**, mert ha a bemeneteken egyszerre több egyes jelenik meg, a kimenet téves kódot ad.
- Nem gyártanak ilyen alkatrészt külön!
- Példa: 3/8-as teljes kóder.

| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | Y2 | Y1 | Y0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  |

$$Y0 = A1 + A3 + A5 + A7$$

$$Y1 = A2 + A3 + A6 + A7$$

$$Y2 = A4 + A5 + A6 + A7$$

 

18

## 2.4.2 NEM TELJES KÓDER

- $<2^n$  bemenet, n kimenet
- **Ez sem igazán használható**, mert ha a bemeneten egyszerre több egyes jelenik meg, a kimenet téves kódot ad.
- Nem gyártanak ilyen alkatrészt külön!
- Példa: 10/4-es kóder.


| A <sub>i</sub> | Y <sub>3</sub> | Y <sub>2</sub> | Y <sub>1</sub> | Y <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 2              | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 3              | 0              | 0              | 1              | 1              |
| 4              | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 5              | 0              | 1              | 0              | 1              |
| 6              | 0              | 1              | 1              | 0              |
| 7              | 0              | 1              | 1              | 1              |
| 8              | 1              | 0              | 0              | 0              |
| 9              | 1              | 0              | 0              | 1              |

$$Y_0 = A_1 + A_3 + A_5 + A_7 + A_9$$

$$Y_1 = A_2 + A_3 + A_6 + A_7$$

$$Y_2 = A_4 + A_5 + A_6 + A_7$$

$$Y_3 = A_8 + A_9$$

 

## 2.4.3.a PRIORITÁSOS KÓDER


- Nincs gond ha egyszerre **több bemenet aktív**, mindig csak a legnagyobb prioritásút (itt a legnagyobb sorszámú) veszi figyelembe.
- Példa: **SN74HC148**, 8/3-as prioritásos kóder

| Input          |                |                |                |                |                |                |                |                | Output         |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E <sub>i</sub> | D <sub>7</sub> | D <sub>6</sub> | D <sub>5</sub> | D <sub>4</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>1</sub> | D <sub>0</sub> | G <sub>S</sub> | Q <sub>2</sub> | Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> | E <sub>0</sub> |
| 0              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 1              | 1              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | 1              | 1              | 1              | 1              | 0              |
| 1              | 0              | 1              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | 1              | 1              | 1              | 0              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 1              | X              | X              | X              | X              | X              | 1              | 1              | 0              | 1              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 1              | X              | X              | X              | X              | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | X              | X              | X              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | X              | X              | 1              | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | X              | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              |

X = Don't Care

Logic 1 ≡ High


Logic 0 ≡ Low

 

20
 
## 2.4.3.b PRIORITÁSOS KÓDER

- Prioritásos kódernél is lehet a bemenetek száma kisebb mint  $2^n$ .
- Példa: **SN74HC147**, 10/4-es prioritásos kóder.



| INPUTS |    |    |    |    |    |    |    |    | OUTPUTS |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| I1     | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | Y3      | Y2 | Y1 | Y0 |
| H      | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H       | H  | H  | H  |
| X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | L  | L       | H  | H  | L  |
| X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | L  | H  | L       | H  | H  | H  |
| X      | X  | X  | X  | X  | X  | L  | H  | H  | H       | L  | L  | L  |
| X      | X  | X  | X  | X  | L  | H  | H  | H  | H       | L  | L  | H  |
| X      | X  | X  | X  | L  | H  | H  | H  | H  | H       | L  | H  | L  |
| X      | X  | X  | L  | H  | H  | H  | H  | H  | H       | L  | H  | H  |
| X      | X  | L  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H       | H  | L  | L  |
| X      | L  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H       | H  | L  | H  |
| L      | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H       | H  | H  | L  |

H = High Logic Level, L = Low Logic Level, X = Don't Care

21


## 2.5 KÓDÁTALAKÍTÓ

- **Egyik kódrendszerből a másikba** alakítja az információt.
- **Standard megoldás:** dekóder és kóder kaszkád kötése.
- Rendszerint van ennél **egyszerűbb megoldás:**
  1. a logikai függvények minimalizációjával kapott hardver
  2. szoftver, kiolvasás táblázatból.

22
 
## 2.5.1 TERMÉSZETES BINÁRIS/GRAY-FÉLE KÓDÁTALAKÍTÓ

- Dekóder-kóder **kaszkád kötésével** a következő megoldást kapjuk:



| Természetes bináris kód<br>B2B1B0 | Gray-féle kód<br>G2G1G0 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 000                               | 000                     |
| 001                               | 001                     |
| 010                               | 011                     |
| 011                               | 010                     |
| 100                               | 110                     |
| 101                               | 111                     |
| 110                               | 101                     |
| 111                               | 100                     |

- A táblázat alapján a logikai egyenletek:

$$G_2 = B_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + B_2 \bar{B}_1 B_0 + B_2 B_1 \bar{B}_0 + B_2 B_1 B_0$$

$$G_1 = \bar{B}_2 B_1 \bar{B}_0 + \bar{B}_2 B_1 B_0 + B_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + B_2 \bar{B}_1 B_0$$

$$G_0 = \bar{B}_2 \bar{B}_1 B_0 + \bar{B}_2 B_1 \bar{B}_0 + B_2 \bar{B}_1 B_0 + B_2 B_1 \bar{B}_0$$


- A függvények **minimalizációjával** egyszerűbb kifejezéseket kapunk:

$$G_2 = B_2$$

$$G_1 = B_2 \oplus B_1$$

$$G_0 = B_1 \oplus B_0$$


 
- A minimalizált függvények alapján megszerkesztett egyszerűbb hálózat:



23
  
## 2.5.2 BCD/7 SZEGMENSES KÓDÁTALAKÍTÓ


- A hétszegmenses kijelző a tízes számrendszer **számjegyeinek megjelenítésére** szolgál.
- Példa: **SN74HCT4511** BCD-to-7 segment latch/decoder/driver.
- Táblázat (vannak vezérlő bemenetek is).
- Lehetne minimalizálni.
- Lábkiosztás.



| INPUTS |    |    |    |    |    |    |  | OUTPUTS |   |   |   |   |   |   | DISPLAY |
|--------|----|----|----|----|----|----|--|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| LE     | BL | LT | D3 | D2 | D1 | D0 |  | a       | b | c | d | e | f | g |         |
| X      | X  | L  | X  | X  | X  | X  |  | H       | H | H | H | H | H | H | 8       |
| X      | L  | H  | X  | X  | X  | X  |  | L       | L | L | L | L | L | L | Blank   |
| L      | H  | H  | L  | L  | L  | L  |  | H       | H | H | H | H | H | H | 0       |
| L      | H  | H  | L  | L  | L  | H  |  | L       | H | H | L | L | L | L | 1       |
| L      | H  | H  | L  | L  | H  | L  |  | H       | H | L | H | H | L | H | 2       |
| L      | H  | H  | L  | L  | H  | H  |  | H       | H | H | H | L | L | H | 3       |
| L      | H  | H  | L  | H  | L  | L  |  | L       | H | H | L | L | H | H | 4       |
| L      | H  | H  | L  | H  | L  | H  |  | H       | L | H | L | L | H | H | 5       |
| L      | H  | H  | L  | H  | H  | L  |  | L       | L | H | H | H | H | H | 6       |
| L      | H  | H  | L  | H  | H  | H  |  | H       | H | H | L | L | L | L | 7       |
| L      | H  | H  | H  | L  | L  | L  |  | H       | H | H | H | H | H | H | 8       |
| L      | H  | H  | H  | L  | L  | H  |  | H       | H | H | L | L | H | H | 9       |
| L      | H  | H  | H  | L  | H  | L  |  | L       | L | L | L | L | L | L | Blank   |
| L      | H  | H  | H  | L  | H  | H  |  | L       | L | L | L | L | L | L | Blank   |
| L      | H  | H  | H  | H  | L  | L  |  | L       | L | L | L | L | L | L | Blank   |
| L      | H  | H  | H  | H  | H  | L  |  | L       | L | L | L | L | L | L | Blank   |
| L      | H  | H  | H  | H  | H  | H  |  | L       | L | L | L | L | L | L | Blank   |
| H      | H  | H  | X  | X  | X  | X  |  | †       | † | † | † | † | † | † | †       |
 
## 2.6. MULTIPLEXER

- Digitális jelek továbbítása **több bemeneti vonalról** (jelbemenetek,  $D_0, D_1 \dots D_{n-1}$ ) **egy kimeneti vonalra** ( $Y$ ).
- Olyan, mint egy egypólusú, többállású kapcsoló.
- Egyszerre természetesen csak egy jelet továbbíthat - **időmultiplex**.
- Hogy melyik jelet továbbítja a kimenetre, azt a választó bemenetek ( $S_0, S_1, S_{m-1}$ ) határozzák meg.
- Rendszerint  $n=2^m$ .



25


### 2.6.1 DIGITÁLIS MULTIPLEXER FELÉPÍTÉSE

- A kombinációs táblázat (**CD74AC151**):
- A logikai függvény alakja 8/1-es egyszerű multiplexer esetére:

$$Y = D_0 \bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 + D_1 \bar{S}_2 \bar{S}_1 S_0 + \dots + D_7 S_2 S_1 S_0$$

- A táblázatban szerepel egy vezérlő bemenet is (STROBE), amely minden mástól függetlenül nullát eredményez a kimeneten.
- Van invertált kimenet is.


| INPUTS |   |   |        | OUTPUTS |            |
|--------|---|---|--------|---------|------------|
| SELECT |   |   | STROBE | Y       | W          |
| C      | B | A | G      |         |            |
| X      | X | X | H      | L       | H          |
| L      | L | L | L      | D0      | $\bar{D0}$ |
| L      | L | H | L      | D1      | $\bar{D1}$ |
| L      | H | L | L      | D2      | $\bar{D2}$ |
| L      | H | H | L      | D3      | $\bar{D3}$ |
| H      | L | L | L      | D4      | $\bar{D4}$ |
| H      | L | H | L      | D5      | $\bar{D5}$ |
| H      | H | L | L      | D6      | $\bar{D6}$ |
| H      | H | H | L      | D7      | $\bar{D7}$ |

 

26

 
## 2.6.2 MULTIPLEXER BŐVÍTÉSE

- Nem gyártanak multiplexert tizenhatnál több bemenettel.
- Ha több jelet kell multiplexálni, az megoldható **multiplexerek összekapcsolásával**.
- Példa:  $8 \times 8 = 64$  bemenő csatornával rendelkező multiplexer.



 
## 2.6.3 LOGIKAI FÜGGVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA MULTIPLEXERREL

- A logikai változókat a **multiplexer választó bemeneteire** kötjük.
- Az **adatbemenetre** azokat a logikai szinteket hozzuk, amelyek az adott függvényre jellemzők logikai változók adott variációja mellett.
- Példa:  $Y = \overline{C}\overline{B}A + C\overline{B} + C\overline{B}\overline{A}$
- A függvényt normál alakra kell hozni:  $Y = \overline{C}\overline{B}A + C\overline{B}\overline{A} + C\overline{B}A + C\overline{B}\overline{A}$
- Van hatékonyabb módszer is (négyváltozós függvény is megvalósítható ugyanezzel az áramkörrel)!


 
## 2.7 DEMULTIPLEXER


- Digitális jelek továbbítása **egy bemeneti vonalról (X) több kimeneti vonalra** ( $Y_0, Y_1 \dots Y_{n-1}$ ).
- Olyan, mint egy egypólusú, többállású kapcsoló.
- Egyszerre csak egyik kimenet felé továbbíthatja a bemenő jelet - **időmultiplexben érkeznek a jelek**.
- Hogy **melyik jelet továbbítja** a kimenetre, azt a választó bemenetek ( $S_0, S_1, S_{m-1}$ ) határozzák meg.
- Rendszerint  $n=2^m$ .
- A katalógusok rendszerint ugyanazt az alkatrészt kínálják dekódernek és demultiplexernek.



29
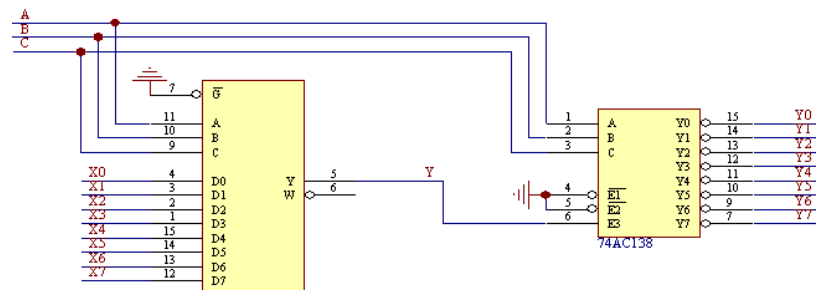
### 2.7.1 TÖBB ADAT ÁTVITELE KÖZÖS CSATORNÁN


- Multiplexer és demultiplexer kaszkád kötésével **nagyobb számú jel átvihető egy közös jelvonalon** (időmultiplex).
- A multiplexált jel mellett szükséges a **választó bemeneteket** összekötni, hogy a multiplexer és a demultiplexer szinkronban működjenek.
- A példában nyolc átviteli vezeték helyett négy elegendő. Általános esetben  $m+1(+1)$  vezeték kell, ahol  $n=2^m$  az átvitelre szánt jelek száma.



30
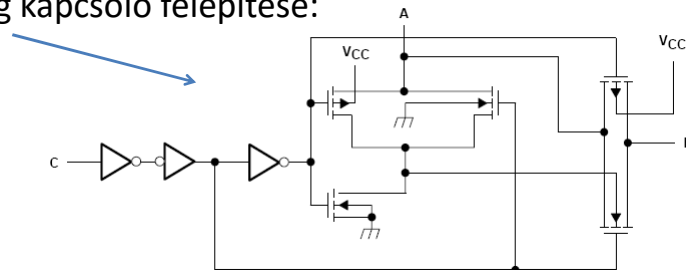
## 2.7.2.a ANALÓG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER

- **Alkalmas analóg jelek átvitelére is (digitálisra is).**
- Ugyanaz az alkatrész **viszi át a jelet mindkét irányban.**
- Analóg kapcsolókat és dekódert tartalmaz.
- Az analóg kapcsoló felépítése:




- A és B pontok között teremt kapcsolatot (kis ellenállás).
- C - vezérlőbemenet, C=1 - vezet a kapcsoló.

31
 
## 2.7.2.b ANALÓG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER

- Példa: **CD74HC4051**, nyolccsatornás analóg multiplexer-demultiplexer
- 3/8-as dekóder vezérli az analóg kapcsolókat
- Vezérlőjelek (S0, S1, S2): 0V és 5V.
- Analóg jeltartomány: -5V...+5V. ( $V_{CC}=5V$ ,  $V_{EE}=-5V$ ).



32

### 3.a SORRENDI HÁLÓZATOK - BEVEZETŐ


- Két elnevezés: sorrendi vagy szekvenciális hálózatok.
- Digitális **áramkörök memóriával** (információ-tároló képesség).
- A **jelenlegi kimenetek függenek a jelenlegi bementektől is, de az előzményektől is** (korábbi időszakokban alkalmazott bemenetek, amelyek meghatározzák a tárolt információt - az állapotot).
- A bemeneten történő változás hatására a hálózattól függően a belső változóknak (állapot) is változás jön létre. A belső változók a visszacsatolás révén visszahatnak, így később is kihatnak a működésre.
- **Logikai automaták:** egyes sorrendi hálózatokat így neveznek, mert automatikus vezérlést végeznek.
- Angol elnevezés a logikai automatákra: (finite) state machine.
- Rendszerint a **memória kicsi** - néhány bit, mivel  $n$  bittel  $2^n$  (sok!) állapot kódolható, tehát bonyolult viselkedésű hálózat építhető.

33


### 3.b SORRENDI HÁLÓZATOK - SZERKEZET

Két fajta szerkezet használatos a sorrendi hálózatok szerkesztésénél:

#### Moore FSM:

 

#### Mealy FSM:

 

A Moore-féle hálózat rendszerint egyszerűbb, a Mealy féle viszont általában gyorsabb.

34

### 3.c SORRENDI HÁLÓZATOK - ÓRAJEL

- Az **állapotváltozás pillanatát** rendszerint órajellel (CLK) szinkronizáljuk.
- A szinkronizáló jel a memória-elemekre van kötve.
- A szinkronizáció **nem kötelező, de** a mai digitális berendezések nagy része szinkronizált hálózatokkal működik.
- Szinkronizációval sok **hazárdjelenség kiküszöbölhető**.
- A szinkronizált hálózatok működése jobban **áttekinthető**.
- A Mealy-féle automata hajlamosabb hazardra, mert a kimeneti kombinációs hálózat bemeneteire közvetlenül rá vannak kötve a bemeneti jelek.

35


### 3.1 ELEMI MEMÓRIÁK

- A **sorrendi hálózatok megépítéséhez** elemi memóriák szükségesek.
- Maguk is elemi, nem szinkronizált sorrendi hálózatok.
- Információ rögzítése **pozitív visszacsatolással** - addig tartják az információt, amíg fennáll a tápfeszültség.
- Az információ **beírása** történhet a **szinkronizáló jel** megfelelő **szintjénél** (latch-ekre jellemző) vagy **élénél** (flip-flop-okra jellemző).


36
 
### 3.1.1.a LATCH-EK - SR LATCH


- **Szintvezérléssel** működő elemi memóriák.
- SR latch **NEM-VAGY (NOR)** kapukkal



| S | R | Q     | Q̄    |
|---|---|-------|-------|
| 0 | 0 | latch | latch |
| 0 | 1 | 0     | 1     |
| 1 | 0 | 1     | 0     |
| 1 | 1 | 0     | 0     |

 

 
- A **két egyes** megszűnte után nem lehet tudni, hogy melyik állapot fog kialakulni - ezért tilos ilyen vezérlést adni.
- Hasonló megoldás **NEM-ÉS (NAND)** kapukkal, vezérlés logikai nullával.
- Itt az okoz határozatlan viselkedést, ha mindkét bemenetre egyszerre nulla kerül.




37
 
### 3.1.1.b LATCH-EK - SR LATCH SZINKRONIZÁLÁSA

- Az E (enable - engedélyez) jellel határozzuk meg, hogy mikor történjen az állapotváltozás a latch-ben.
- Előkészítjük az SR bemeneteket, majd alkalmazzuk az E jelet (szinkronizáló jel).
- Ha változás történik az SR bemeneteken E=1 mellett, az folyamatosan kihat a kimenetekre (**transzparens latch**).
- Két egyes a bemeneten (SR) itt **is határozatlan esethez** vezet.




| E | S | R | Q     | Q̄    |
|---|---|---|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | latch | latch |
| 0 | 0 | 1 | latch | latch |
| 0 | 1 | 0 | latch | latch |
| 0 | 1 | 1 | latch | latch |
| 1 | 0 | 0 | latch | latch |
| 1 | 0 | 1 | 0     | 1     |
| 1 | 1 | 0 | 1     | 0     |
| 1 | 1 | 1 | 0     | 0     |

 


38
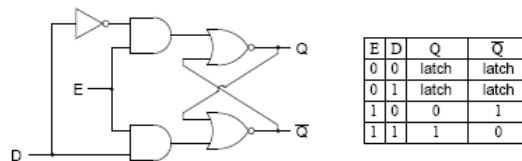
### 3.1.1.c LATCH-EK - D LATCH

- Az SR latch-nél jelentkező **határozatlan viselkedés** megszüntethető az ábrán bemutatott módon.
- Az így megszerkesztett latch-nek ténylegesen csak **egy (adat)bemenete van (D)** (amely a tárolt információt meghatározza).



 - A D latch is **transzparens viselkedésű**.





39

### 3.1.1.d LATCH-EK - PÉLDA

- SN74AHCT373** - OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS

- Viselkedési táblázat, lábkiosztás, logikai diagram.


| INPUTS |    |   | OUTPUT Q       |
|--------|----|---|----------------|
| OE     | LE | D | Q              |
| L      | H  | H | H              |
| L      | H  | L | L              |
| L      | L  | X | Q <sub>0</sub> |
| H      | X  | X | Z              |

  

40
 
### 3.1.2.a FLIP-FLOP-OK


- Ezek is **elemi memóriák**.
- Szintvezérlés helyett **élvezérlés**.
- Állapotváltozás (adat beírása) az órajel felfutó (pozitív) vagy lefutó (negatív) élénél.
- **Különbségek** a D latch és a D flip-flop között:




### 3.1.2.a FLIP-FLOP-OK - ÉLVEZÉRLÉS MEGVALÓSÍTÁSA

- D flip-flop megvalósításának módjai:

#### 1. Master-slave

 

#### 2. Igazi élvezérlés

 

- A vezérlési táblázat mindkét esetben azonos

| D | Q <sub>n</sub> | Q <sub>n+1</sub> |
|---|----------------|------------------|
| 0 | 0              | 0                |
| 0 | 1              | 0                |
| 1 | 0              | 1                |
| 1 | 1              | 1                |


42

### 3.1.2.b FLIP-FLOP-OK - MÁ S TÍPUSOK

- Különbségek a vezérlési táblázatokban.

- SR flip-flop


$$Q_{n+1} = S + \overline{R}Q_n$$

 

| S | R | $Q_n$ | $Q_{n+1}$ |
|---|---|-------|-----------|
| 0 | 0 | Q     | Q         |
| 0 | 1 | Q     | 0         |
| 1 | 0 | Q     | 1         |
| 1 | 1 | Q     | non def.  |

- JK flip-flop

 
$$Q_{n+1} = J \cdot \overline{Q}_n + \overline{K} \cdot Q_n$$



| J | K | $Q_n$ | $Q_{n+1}$      |
|---|---|-------|----------------|
| 0 | 0 | Q     | Q              |
| 0 | 1 | Q     | 0              |
| 1 | 0 | Q     | 1              |
| 1 | 1 | Q     | $\overline{Q}$ |

- T flip-flop
 
$$Q_{n+1} = \overline{T} \cdot Q_n + T \cdot \overline{Q}_n$$




| T | $Q_n$ | $Q_{n+1}$      |
|---|-------|----------------|
| 0 | Q     | Q              |
| 1 | Q     | $\overline{Q}$ |

**Minden sorrendi hálózat megépíthető minden típusú flip-flop-pal.** Ma leginkább csak D flip-flop-okat alkalmaznak, különösen a VLSI technikában. A korábbi tarkaság oka, hogy adott típusú logikai automaták megvalósítása egyszerűbb volt bizonyos típusú flip-flop-okkal.

43
 
### 3.1.2.c FLIP-FLOP-OK - PÉLDA

- SN74AUP1G79** LOW-POWER SINGLE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP




- A kimenetek egyes IC-eknél három állapotúak vagy invertáltak.
- A harmadik állapot megvalósításához megfelelő vezérlőbemenet áll rendelkezésre.

FUNCTION TABLE

| INPUTS |   | OUTPUT<br>Q |
|--------|---|-------------|
| CLK    | D |             |
| ↑      | H | H           |
| ↑      | L | L           |
| L or H | X | $Q_0$       |

LOGIC DIAGRAM (POSITIVE LOGIC)

 

44

## 3.2 LOGIKAI AUTOMATÁK LEÍRÁSA ÉS SZERKESZTÉSE

- Általában valami automatizációs feladat megoldására gondolunk, de ugyanezekkel a módszerekkel szerkeszthető bármilyen sorrendi hálózat.

Az eljárás:

- 1. Szóbeli leírásból** indulunk ki.
- Létrehozuk az **állapotgráfot** vagy a vele egyenértékű **állapottáblázatot**.
- A táblázatból nyert **logikai egyenletek** alapján megszerkesztjük a kimeneti és a bemeneti kombinációs hálózatot.
- A **kombinációs hálózatokat összekapcsoljuk a megfelelő számú és típusú flip-flop-pal**.
- Már **kész a logikai automata!**

45



### 3.2.1 AZ ÁLLAPOTGRÁF

- Precíz módszer a sorrendi hálózat (logikai automata) leírására.

- Feladat:**

*Az A és B bementi vonalakat kell figyelni. Ha először két logikai nulla, majd két logikai egyes jelenik meg, a kimenetet egy órajel ciklusra magas logikai szintre kell emelni. Minden más esetben a kimenet legyen alacsony logikai szinten.*

 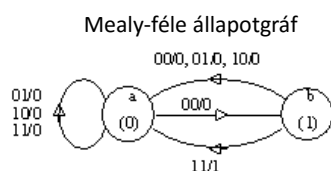- Jelölések a Mealy-féle automatánál:** a körben az állapot jele, zárójelben az állapot kódja, a nyíl mellett a bemeneti kombináció/kimeneti kombináció.
- Jelölések a Moore-féle automatánál:** a körben az állapot jele/kimenet, zárójelben az állapot kódja, a nyíl mellett a bemeneti kombináció.



46

### 3.2.2 AZ ÁLLAPOTTÁBLÁZAT

- Az állapottáblázat ugyanazt az információt tartalmazza mint az állapotgráf, de alkalmasabb a kombinációs hálózatok egyenleteinek felírására.
- A táblázatban szerepelnie kell **minden egyes állapotnak és bemeneti variációnak**.
- Minden egyes esetre meg kell adni a **következő állapotot és a kimenet értékét**.

Mealy-féle állapottáblázat

| Jelenlegi állapot | Következő állapot |    |    |    | Kimenet Y |    |    |    |
|-------------------|-------------------|----|----|----|-----------|----|----|----|
|                   | BA= 00            | 01 | 10 | 11 | BA= 00    | 01 | 10 | 11 |
| a (0)             | b                 | a  | a  | a  | 0         | 0  | 0  | 0  |
| b (1)             | a                 | a  | a  | a  | 0         | 0  | 0  | 1  |

Moore-féle állapottáblázat

| Jelenlegi állapot | Következő állapot<br>BA= 00 01 10 11 |   |   |   | Kimenet Y |
|-------------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------|
| a (00)            | b                                    | a | a | a | 0         |
| b (01)            | a                                    | a | a | c | 0         |
| c (10)            | b                                    | a | a | a | 1         |

47

### 3.2.3 AZ ÁLLAPOTOK KÓDOLÁSA

- **n darab flip-flop -  $\leq 2^n$  állapot** kódolható.
- **Régebben** (hagyományos tervezés): minimális számú flip-flop a cél.
- **Manapság** (tervezés PLD-vel): nem cél a minimális számú flip-flop, **gyakran minden állapotra külön flip-flop-ot** alkalmaznak.
- Nem mindegy, **hogyan kódoljuk** az egyes állapotokat (kihat a kombinációs hálózatok összetettségére), de nincs szisztematikus módszer az optimalizációra.
- **Bármely típusú flip-flop-ot** használhatunk (D, SR, JK, T), de nem lehet előre tudni, melyik ad egyszerűbb megoldást.

48

### 3.2.4.a A FLIP-FLOP-OK VEZÉRLÉSI EGYENLETEI

- Az adott típusú flip-flop vezérlési táblázatából meg lehet határozni, hogy **mit kell a bemenetre hozni** ahhoz, hogy a kimenet a kívánt módon reagáljon.
- A tervező feladata, hogy olyan bemeneti kombinációs hálózatot hozzon létre, amely a flip-flop-okat a megfelelő módon vezérli.
- Egyes esetekben ez **konkrét logikai szintek** létrehozását jelenti (D flip-flopnál mindig így van), de vannak esetek, amikor egyes flip-flop bemenetek **tetszőleges értékek** lehetnek (pl. az SR flip-flop logikai nullát ad, ha már addig is nullát adott, akár reseteljük, akár nem, tehát R tetszőleges, annyi csak a fontos, hogy ne legyen  $S=1$ ).

49

### 3.2.4.b A FLIP-FLOP-OK VEZÉRLÉSI EGYENLETEI - KONKRÉT PÉLDA

- A korábbi logikai automata **Mealy**-féle megvalósítása esetén a **vezérlési táblázat és az egyenletek:**

| $Q_n$ | BA | $Q_{n+1}=D$ | Y |
|-------|----|-------------|---|
| 0     | 00 | 1           | 0 |
|       | 01 | 0           | 0 |
|       | 10 | 0           | 0 |
|       | 11 | 0           | 0 |
| 1     | 00 | 0           | 0 |
|       | 01 | 0           | 0 |
|       | 10 | 0           | 0 |
|       | 11 | 0           | 1 |

$$D = \overline{Q}BA$$

- Moore**-féle megvalósítás **táblázata** ugyanarra az automatára és az **egyenletek:**

| $Q_1 Q_0$ | BA | $Q_1 Q_0 = D_1, Q_0 Q_0 = D_0$ | Y |
|-----------|----|--------------------------------|---|
| 00        | 00 | 01                             | 0 |
|           | 01 | 00                             | 0 |
|           | 10 | 00                             | 0 |
|           | 11 | 00                             | 0 |
| 01        | 00 | 00                             | 0 |
|           | 01 | 00                             | 0 |
|           | 10 | 00                             | 0 |
|           | 11 | 10                             | 0 |
| 10        | 00 | 01                             | 1 |
|           | 01 | 00                             | 1 |
|           | 10 | 00                             | 1 |
|           | 11 | 00                             | 1 |
| 11        | 00 | 00                             | 0 |
|           | 01 | 00                             | 0 |
|           | 10 | 00                             | 0 |
|           | 11 | 00                             | 0 |

$$D_1 = \overline{Q}_1 \overline{Q}_0 BA$$

$$D_0 = \overline{Q}_1 \overline{Q}_0 BA + Q_1 \overline{Q}_0 \overline{BA} = \overline{Q}_0 \overline{BA}$$

50

### 3.2.5 A KIMENETEK KÉPZÉSE

- **Mealy-féle megvalósítás:** a **kimeneti kombinációs hálózat** a bemenetek és a pillanatnyi állapotok alapján képezi a kimeneteket. A konkrét példánál:

$$Y = QBA$$

- **Moore-féle megvalósítás:** a kimenetek csak a jelenlegi állapotoktól függenek, ezeket kell a **kimeneti kombinációs hálózat** bemeneteire vezetnünk. A konkrét példánál:



$$Y = Q1\overline{Q0}$$

51
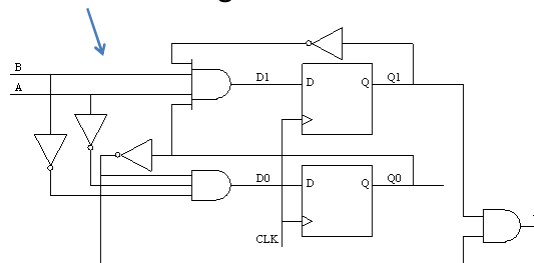 
### 3.2.6.a A TELJES HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA


- A megvalósított sorrendi hálózatok (automaták) tartalmazzák a bemeneti kombinációs hálózatot, a szükséges számú és típusú flip-flop-ot és a kimeneti kombinációs hálózatot.

- **Mealy-féle automata logikai rajza.**
- **Moore-féle automata logikai rajza.**




52
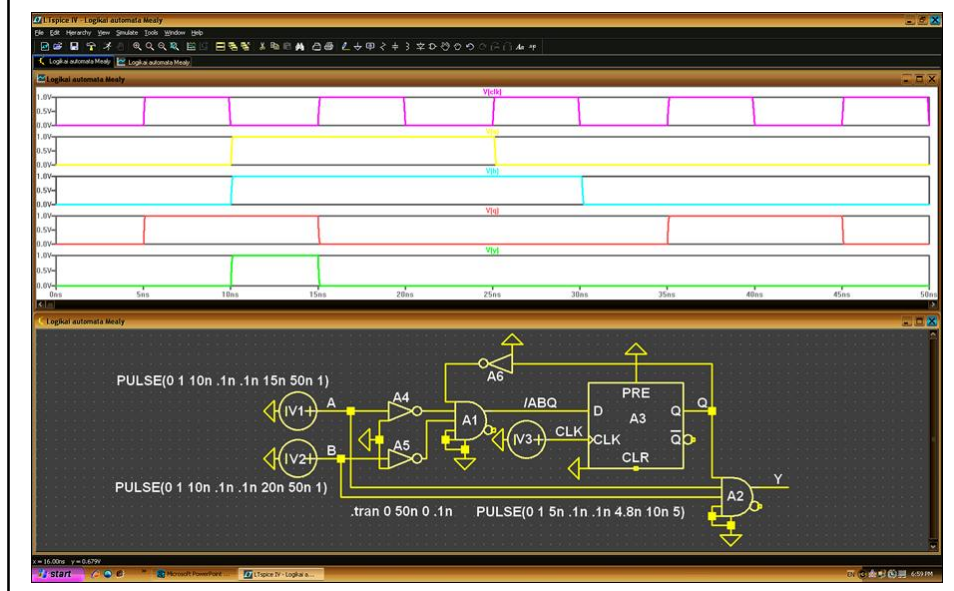
### 3.2.7.a A MEGÉPÍTETT HÁLÓZAT MŰKÖDÉSE - MEALY-FÉLE AUTOMATA


 
### 3.2.7.b A MEGÉPÍTETT HÁLÓZAT MŰKÖDÉSE - MOORE-FÉLE AUTOMATA





### 3.3 REGISZTEREK

- **Kis mennyiségű információ** (néhány bit) ideiglenes **tárolására** alkalmasak.
- Szerkezet: **latch-ek vagy flip-flop-ok** felsorakoztatva, egy tokozásban, közös vezérléssel.
- **Típusok:**
  1. Közöséses (stacionáris) regiszterek
  2. Léptető (shift) regiszterek
  3. Gyűrűs regiszterek (gyűrűs számlálók)

55

  
#### 3.3.1 KÖZÖNSÉGES (STACIONÁRIS) REGISZTEREK

- Rendszerint **közös órajel (CLK)** vagy engedélyező jel (LE).
- **Párhuzamos beírás és kiolvasás** (minden bit egyszerre).
- A kimenetek lehetnek három állapotúak vagy invertáltak.
- Bitek száma 2...32. Több IC összekapcsolásával bővíthető.
- Példa: **CD54HC374** High-Speed CMOS Logic Octal D-Type Flip-Flop, 3-State Positive-Edge Triggered





56

### 3.3.2 LÉPTETŐ (SHIFT) REGISZTEREK

 


  - Az elemi tárolók (flip-flop-ok) tartalma **egyikből a másikba** íródik át.
- **Egy bemenet, egy kimenet**, de lehet párhuzamos beírás és kiolvasás is.
- Példa: **SN74HC164** 8-bit parallel-out serial shift register: közös törlés, párhuzamos vagy soros kiolvasás.



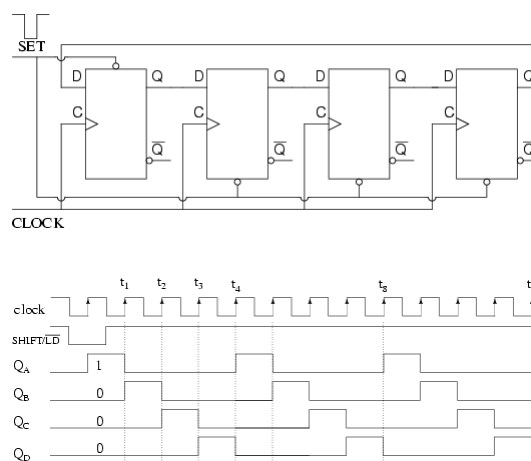
### 3.3.3.a GYŰRŰS REGISZTEREK (GYŰRŰS SZÁMLÁLÓK)

- **Visszacsatolás** a kimenetről a bemenetre.
- **n számú órajel ciklus** alatt csinál a tartalom egy kört.
- Valahogy "**be kell indítani**": a SET jel egy flip-flop-ba egyest ír, a többibe nullát (lehet más kombináció is).


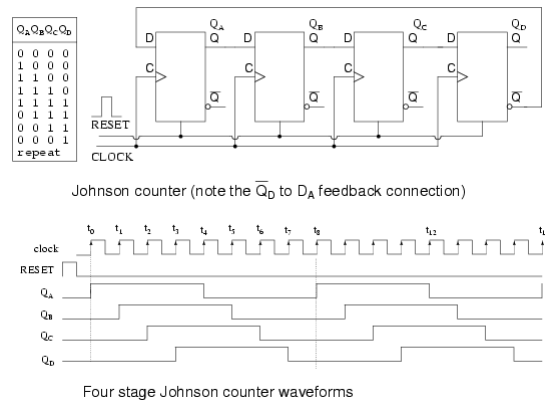
### 3.3.3.b GYŰRŰS REGISZTEREK (GYŰRŰS SZÁMLÁLÓK) - JOHNSON-FÉLE SZÁMLÁLÓ


- Az utolsó flip-flop invertált kimenete van **visszacsatolva** az első flip-flop-ra.
- A tartalom az órajel **2n számú ciklusa** alatt csinál egy kört (n a flip-flop-ok száma).
- Nem szükséges kezdeti beállítás.



59
 
### 3.3.3.c GYŰRŰS REGISZTEREK (GYŰRŰS SZÁMLÁLÓK) - PÉLDA

- 74HC4017** - DECADE COUNTER/DIVIDER WITH TEN DECODED OUTPUTS
- Szerkezetileg Johnson- féle számláló, de a **kimenetek dekódolva vannak**, úgy viselkednek mint egy gyűrűs számlálónál.



60


## 3.4 SZÁMLÁLÓK

- Olyan regiszterek, amelyek **előre meghatározott állapotokon haladnak keresztül** (természetes bináris kód vagy más).
- A haladás (léptetés) az **órajel** hatására történik.
- Az új tartalom beírását az egyes flip-flop-okba megfelelő **kombinációs hálózat** végzi.
- Rendszerint nem szükséges kimeneti kombinációs hálózat: a **flip-flop-ok kimenetei képezik a számláló kimeneteit**.
- Az állapotok számát a számláló **modulusának** nevezzük. A modulus lehet  $2^n$  (bináris számláló) vagy annál kisebb (decimális és más számláló).
- **Aszinkron** (soros) számlálók: az egyes flip-flop-ok állapotváltozása nem pontosan egyidőben történik.
- **Szinkron** (párhuzamos) számlálók: az állapotváltozások egyidőben történnek, köszönve a közös órajelnek.

61



 
### 3.4.1.a ASZINKRON (SOROS) SZÁMLÁLÓK

- Rendszerint **T flip-flop-okból** épül fel.
- Egyszerű kaszkád kötés, **nincs sem bemeneti- sem kimeneti kombinációs hálózat**.
- Az **órajelet** csak az **első flip-flop-ra** vezetjük, a többiek egymástól kapják a vezérlést.
- A flip-flop-ok **állapotváltozásai késnek** a bemeneti órajelhez képest - rövid ideig, az órajel élét követően, a kimenetek nem érvényesek.


   
### 3.4.1.b ASZINKRON (SOROS) SZÁMLÁLÓK - PÉLDA

- Példa: **SN74HC393** Dual four-bit asynchronous binary counters.
- Modulus:  $2^4=16$ .
- A diagramon láthatók a **késések**.





### 3.4.2.a SZINKRON (PÁRHUZAMOS) SZÁMLÁLÓK

- Az egyes flip-flop-ok **ugyanazt az órajelet** kapják, így egyidőben írják be az új tartalmat (magasabb frekvenciás órajel mellett is szabályos a működés).
- **Szükséges bemeneti kombinációs hálózat** az új tartalom (állapot) előkészítésére.
- A bemeneti kombinációs hálózatot a **logikai automaták szintézisének** bemutatott módszerrel végzik.
- Kimeneti kombinációs hálózat általában nincs.
- Modulus  $\leq 2^n$ .

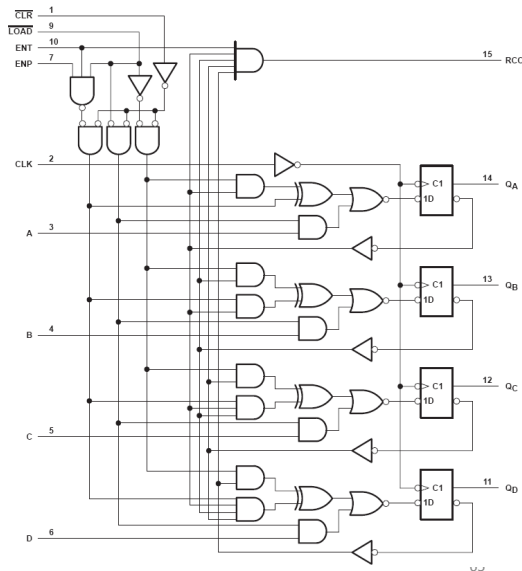
 
### 3.4.2.b SZINKRON (PÁRHUZAMOS) SZÁMLÁLÓK - PÉLDA BINÁRIS SZÁMLÁLÓRA

- **SN74ALS161B** - SYNCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTER
- Párhuzamos beírási lehetőség (A,B,C,D, LOAD)
- Minden flip-flop törlése egyszerre (CLR).
- ENT, ENP, RCO - kaszkád kötéshez szükséges (modulus növelés).



 
 
### 3.4.2.c SZINKRON (PÁRHUZAMOS) SZÁMLÁLÓK - PÉLDA DECIMÁLIS SZÁMLÁLÓRA

- **SN74ALS162B** - SYNCHRONOUS 4-BIT DECIMAL COUNTER
- Párhuzamos beírási lehetőség (A,B,C,D, LOAD).
- Minden flip-flop törlése egyszerre (CLR).
- ENT, ENP, RCO - kaszkád kötéshez szükséges (modulus növelés).


  
### 3.4.2.d SZINKRON (PÁRHUZAMOS) SZÁMLÁLÓK - ELŐRE/HÁTRA SZÁMLÁLÓ

- **SN74ALS169B** - SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN BINARY COUNTER
- U/D - a számlálás irányát határozza meg
- Párhuzamos beírási lehetőség (A,B,C,D, LOAD)
- ENT, ENP, RCO - kaszkád kötéshez szükséges (modulus növelés).



## 4. VEGYES HÁLÓZATOK

Két lehetőség:

1. Digitális áramkörök, amelyek tartalmaznak kombinációs és sorrendi elemeket is. A hangsúly lehet egyik vagy másik részen.
2. Digitális és analóg áramkörök együtt, egy tokozásban.

Felosztás:

1. Memória áramkörök
2. Aritmetikai egységek
3. D/A átalakítók
4. A/D átalakítók

## 4.1. MEMÓRIÁK

- Nagyobb mennyiségű adat tartós vagy ideiglenes tárolására alkalmasak.
- A nagy kapacitás sok tárolóhelyet és jó szervezést feltételez.
- Vannak más tárolási módszerek is (optikai, mágneses...), de mi itt csak a félvezető alapú megoldásokkal foglalkozunk.
- Memória áramkör tömbvázlata:

C - címvonalak

V - vezérlő bemenetek

A - adatvonalak



### 4.1.1.a A MEMÓRIÁK FELOSZTÁSA ÉS JELLEMZŐIK

#### Felosztási elvek:



- **Gyors** vagy **lassú** hozzáférés (jelentős különbség lehet a beírás- vagy kiolvasás sebessége és gyakorisága között ugyanannál a memóriánál),
- **Statikus** (flip-flop-okban történő-) vagy **dinamikus** (parazita kapacitásokban történő) tárolás,
- Hozzáférés az adatokhoz **sorban** vagy **tetszőleges sorrendben**,
- **Egybites** vagy **többbites** adatok,
- Gyártástechnológia: **CMOS** vagy **bipoláris**.

70

### 4.1.1.b A MEMÓRIÁK FELOSZTÁSA ÉS JELLEMZŐIK - KERESKEDELMI TÍPUSOK
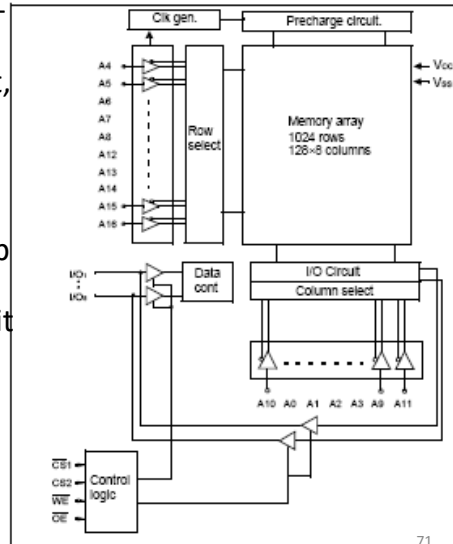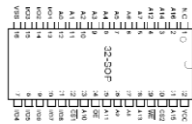
#### RAM (random access memory) -


- Tetszőleges sorrendben lehet beírni és kiolvasni az adatokat, operatív memóriaként használják.
- Lehet statikus (SRAM) vagy dinamikus (DRAM) tárolás. A dinamikus megoldás kevesebb alkatrészt igényel cellánként.
- Példa: **K6T1008V2C** 128Kx8 bit Low Power and Low Voltage CMOS Static RAM



### 4.1.1.c A MEMÓRIÁK FELOSZTÁSA ÉS JELLEMZŐIK - KERESKEDELMI TÍPUSOK
 
#### ROM (read only memory)


- az egyszer beírt tartalmat nem lehet megváltoztatni,
- gyorsan és tetszőleges számszor kiolvasható,
- szerkezetileg kombinációs hálózat (kódátalakító),
- OTP ROM - a felhasználó programozza,
- mask programmable ROM - gyártó programozza
- nem alkalmas fejlesztési munkákhoz
- Példa: **M27C256B** 256 Kbit (32Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM



### 4.1.1.d A MEMÓRIÁK FELOSZTÁSA ÉS JELLEMZŐIK - KERESKEDELMI TÍPUSOK
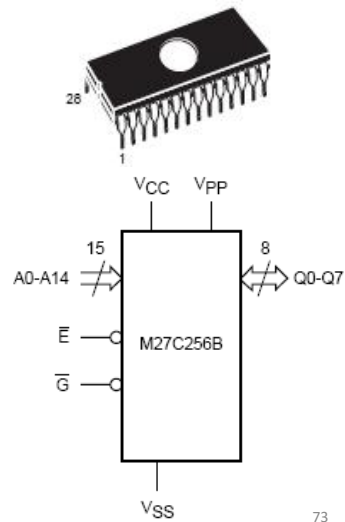
#### EPROM - electrically programmable ROM


- elektromos jelekkel programozható - MOSFET gate-jére villamos töltést juttatunk - nem tud távozni a szigetelt térből,
- törlés ibolyántúli fénnel - viszonylag lassú eljárás,
- **ablak** van a tokozás tetején.
- Példa: **M27C256B** 256 Kbit (32Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM



### 4.1.1.e A MEMÓRIÁK FELOSZTÁSA ÉS JELLEMZŐIK - KERESKEDELMI TÍPUSOK
 
#### EEPROM - electrically erasable PROM



- törlés és újraprogramozás villamos jelekkel nem kell ibolyántúli fény - nincs ablak
- olvasás gyorsan, törlés és újraírás lassabban
- gyakori a soros írás-olvasás (kis lábszámú tokozásban elfér nagy kapacitás)
- Példa: **24AA32A/24LC32A** 32K I2C™ Serial EEPROM



### 4.1.1.f A MEMÓRIÁK FELOSZTÁSA ÉS JELLEMZŐIK - KERESKEDELMI TÍPUSOK
  
#### flash EEPROM (flash memória)


- viszonylag gyors törlés és újraírás villamos jelekkel,
- adatok megőrzése - tápfeszültség nélkül is megőrzi a tartalmát,
- az újraírások száma korlátozott (pl. 100,000),
- törlés rendszerint csak szektoronként lehetséges,
- **Am29F010** 1 Megabit (128 K x 8-bit) CMOS 5.0 Volt-only, Uniform Sector Flash Memory



75

 
### 4.1.2 A MEMÓRIA ÁRAMKÖRÖK BELSŐ SZERKEZETE

- Nagy számú adat - hatékony szervezést igényel.
- Közpoti rész: cella mező, ez tárolja az adatokat.
- Dekóder: kiválasztja a megfelelő cellát.
- Rendszerint két dekóder (oszlop és sor) a dekóder egyszerűsítése végett.
- Adat kimenet/bemenet azonos vonalakon, kétirányú illesztővel
- Vezérlőjelek : WE, OE, CS


 
### 4.1.3.a A KAPACITÁS BŐVÍTÉSE


- Milyen lehetőségek vannak, ha az egy tokozásban beszerezhető memória kapacitása nem elegendő?
- Szóhossz bővítése:** közös címvonalak, adatok párhuzamosan.



77
 
### 4.1.3.b A KAPACITÁS BŐVÍTÉSE

- Milyen lehetőségek vannak, ha az egy tokozásban beszerezhető memória kapacitása nem elegendő?
- A címezhető **szavak számának növelése**: dekóderrel választjuk a megfelelő tokozást, a kimenetek/bemenetek közös adatsinre csatlakoznak.



78

## 4.2 ARITMETIKAI EGYSÉGEK

Ezek a funkciók inkább a mikrovezérlők és FPGA eszközök belső egységeiként fordulnak elő, de van egy-két ilyen MSI áramkör is.

A funkciók:

- Összeadók
- Szorzók
- Aritmetikai komparátorok
- Párosság ellenőrzésére szolgáló áramkörök

79


### 4.2.1.a ÖSSZEADÓ ÁRAMKÖRÖK

- Az alap a **félösszeadó**: két bitet ad össze, meghatározza az összeget és az átvitelt a magasabb helyi értékre.
- Nem alkalmas kaszkád kötésre (több bit összeadása)
- Az egyenletek:

$$s_f = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$$

$$c = ab$$

| a | b | c | $s_f$ |
|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0     |
| 0 | 1 | 0 | 1     |
| 1 | 0 | 0 | 1     |
| 1 | 1 | 1 | 0     |

 


80

### 4.2.1.b ÖSSZEADÓ ÁRAMKÖRÖK

- A **teljes összeadó** alkalmas kaszkád kötésre: fogadja az átvitelt a kisebb helyi értékről.
- Az egyenletek:

$$s = a \oplus b \oplus c_i$$


$$c_o = (a \oplus b)c_i + ab$$

 

81
 
### 4.2.1.c ÖSSZEADÓ ÁRAMKÖRÖK


- Több bites számok összeadása.
- Egybites összeadók kaszkád kötése.
- Az átvitel párhuzamos kiértékelésével gyorsítható az összeadás (külön hálózat szükséges).



82

 
## 4.2.1.d ÖSSZEADÓ ÁRAMKÖRÖK

- Példa: **CD54/74ACT283** 4-Bit Binary Full Adder With Fast Carry



 
## 4.2.2.a SZORZÓ ÁRAMKÖRÖK

- Tisztán **kombinációs hálózattal** - táblázat szerint - minden egyes bemeneti értékkombinációra kiértékeli a kimenetet. A bitek számával a bonyolultság meredeken nő! (célszerű **ROM**-ot használni).
- Szintén kombinációs hálózattal: bitenkénti **szorzás ÉS kapukkal**, a részeredmények **összeadása teljes összeadókkal**.



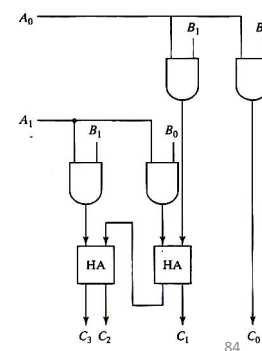
$$\begin{array}{r} B_1 \quad B_0 \\ A_1 \quad A_0 \\ \hline A_0 B_1 \quad A_0 B_0 \\ \hline A_1 B_1 \quad A_1 B_0 \\ \hline C_3 \quad C_2 \quad C_1 \quad C_0 \end{array}$$



## 4.2.2.b SZORZÓ ÁRAMKÖRÖK

Sorrendi hálózattal:

 1. Annyiszor adjuk össze a szorzandót, amennyi a szorzó számértéke.




85

## 4.2.2.c SZORZÓ ÁRAMKÖRÖK

Sorrendi hálózattal:

 2. Bitenkénti szorzás és a részeredmények összeadása.



### 4.2.3.a ARITMETIKAI (DIGITÁLIS) KOMPARÁTOR

- Bináris számok összehasonlítása.
- Az eredmény: kisebb, nagyobb, egyenlő.
- Egy bit esetére a kifejezések a következők:


$$AGTB = a\bar{b}$$

$$AEQB = ab + \bar{a}\bar{b} = \bar{a} \oplus \bar{b}$$

$$ALTB = \bar{a}b$$

- Kombinációs táblázat és logikai rajz:

| A | B | AGTB | AEQB | ALTB |
|---|---|------|------|------|
| 0 | 0 | 0    | 1    | 0    |
| 0 | 1 | 0    | 0    | 1    |
| 1 | 0 | 1    | 0    | 0    |
| 1 | 1 | 0    | 1    | 0    |

 


87

### 4.2.3.b ARITMETIKAI (DIGITÁLIS) KOMPARÁTOR

Több-bites számok összehasonlítása

1. Egybites komparátorok kaszkád kötése:

 


- Biztosítani kell a kimeneteket és a bemeneteket a kaszkád kötéshez.
- Egyszerű, de viszonylag lassú a soros átvitel miatt.

88

### 4.2.3.c ARITMETIKAI (DIGITÁLIS) KOMPARÁTOR

Több-bites számok komparálása

2. Komparálás bitenként:

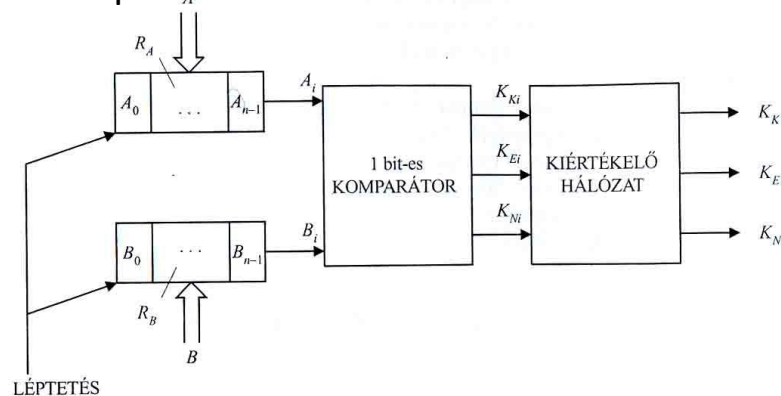


- Az összehasonlítást célszerű a nagyobb helyi értékű bitek felől kezdeni.

89
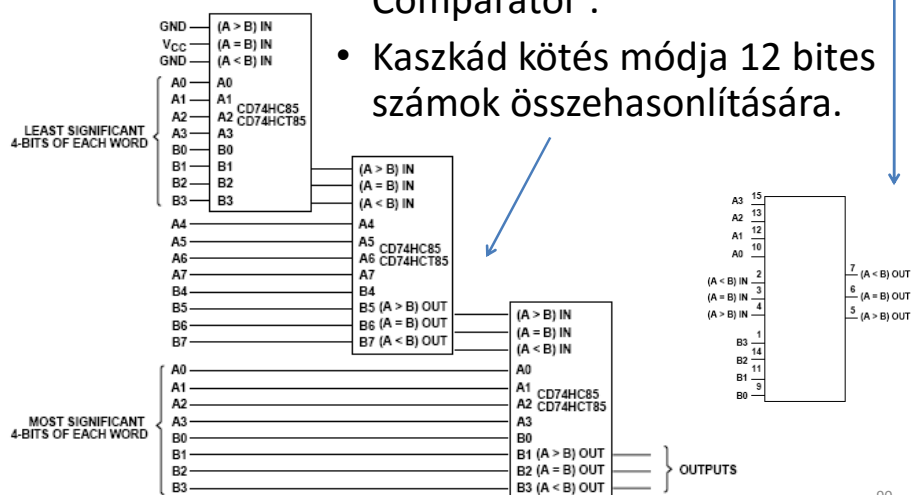
### 4.2.3.d ARITMETIKAI (DIGITÁLIS) KOMPARÁTOR


- Példa: **CD74HCT85** High-Speed CMOS Logic 4-Bit Magnitude Comparator .
- Kaszád kötés módja 12 bites számok összehasonlítására.




90
 
#### 4.2.4 PÁROSSÁGOT ELLENŐRZŐ ÁRAMKÖRÖK

- Megállapítja, hogy páros- vagy páratlan számú bit van-e logikai egyesén.
- Példa: **74F280** 9-Bit Parity Generator/Checker



| Number of<br>HIGH Inputs<br>$I_0-I_8$ | Outputs       |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
|                                       | $\Sigma$ Even | $\Sigma$ Odd |
| 0, 2, 4, 6, 8                         | H             | L            |
| 1, 3, 5, 7, 9                         | L             | H            |

 


#### 4.3 D/A ÁTALAKÍTÓK

- Számokból analóg jeleket (feszültségértéket) képeznek.
- A feszültségérték rendszerint arányos a számértékkel.
- A kapott feszültségértékek diszkrét skálán helyezkednek el.
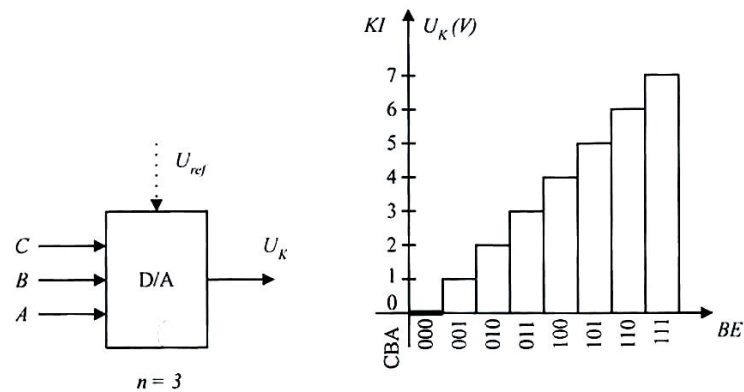
### 4.3.1 D/A ÁTALAKÍTÓ MŰKÖDÉSI ELVE


- $n$  - bites bemeneti szám (kód) esetén  $2^n$  feszültségérték lehetséges a kimeneten.
- Szükséges egy alapjel ( $V_{REF}$ ), a kapott feszültségértékek ezzel arányosak.



93
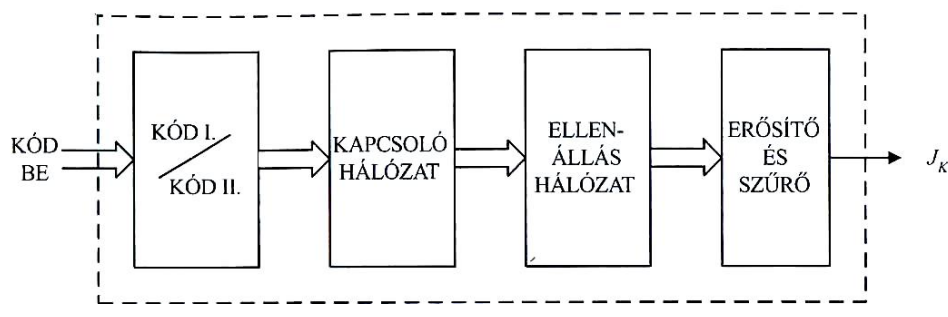
### 4.3.2.a D/A ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE


- Az átalakító fő része egy ellenálláshálózat.
- Analóg kapcsolókkal variáljuk a referens feszültség leosztását.
- Az analóg kapcsolókat a bemeneti számkód bitjei vezérlik. Egyes esetekben szükséges kódátalakítást végezni.
- A kimeneten rendszerint szükséges bizonyos analóg jelformálás (erősítés, szűrés).



### 4.3.2.b D/A ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE
 
#### Direkt típusú átalakító

- Azonos értékű ellenállások soros kötése.
- A lecsapolásokon előállítjuk a skálának megfelelő összes analóg feszültségértéket.
- Az analóg kapcsolók vezérlése rendszerint dekódert tesz szükségessé.



95


### 4.3.2.c D/A ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE

#### Súlyozott ellenálláshálózattal működő átalakító

- Az ellenállásértékek és a rajtuk keresztülfolyó áramok  $1:2:4: \dots : 2^n$  arányban vannak egymással.
- A kimeneti feszültség képlete:

$$V_O = -R_f V_{REF} \frac{1}{R} (2^0 Q_0 + 2^1 Q_1 + 2^2 Q_2 + \dots + 2^{n-1} Q_{n-1})$$

- Integrálásra nem alkalmas.

 


96

### 4.3.2.d D/A ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE
 
#### R-2R létrahálózattal működő átalakító

- Integrált formában általában ezeket az átalakítókat gyártják - csak két ellenállásértéket kell pontosan reprodukálni.
- A kimeneti áram (a feszültség vele arányos) képlete:

$$I = \frac{V_{REF}}{6R} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} (2^{n-1} Q_{n-1} + 2^{n-2} Q_{n-2} + \dots + 2^1 Q_1 + 2^0 Q_0)$$




97

### 4.3.2.e D/A ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE
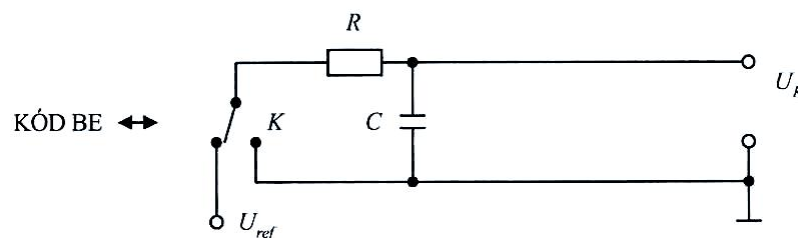
#### Impulzus-szélesség modulációval működő átalakító

- Segéd megoldás, kevés alkatrészt igényel.
- Analóg kimenet nélküli mikrovezérlővel is megoldható.
- A kimeneti feszültség képlete:  

$$V_O = D \cdot V_{REF} \quad D = f(Q_0, Q_1, \dots, Q_{n-1})$$
- A szűrő késése miatt lassan működik.




98
 
### 4.3.2.f D/A ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE

Példa: **DAC0808** 8-Bit D/A Converter.

- R-2R típusú átalakító
- A kimeneti áramot feszültséggé kell alakítani (műveleti erősítővel).



99

### 4.3.3 D/A ÁTALAKÍTÓK JELLEMZŐI

#### Felbontás

- a bemeneti bitek száma
- meghatározza a pontosságot is, mivel felelni kell az átviteli jelleggörbe monotonitásáért.

#### Sebesség

- az ellenállás-hálózatokkal működő átalakítók általában gyorsak, a beállási idő  $\mu s$  alatti (az analóg kapcsolók és a műveleti erősítő késései)
- az impulzus szélesség modulációval működő átalakítók lassúak: a beállási idő az impulzusok periódusának sokszorososa.

100

## 4.4 A/D ÁTALAKÍTÓK



1. Analóg jel (feszültségérték) átalakítása digitális jelre (szám).
2. Célok:
  - digitális tárolás
  - digitális jelfeldolgozás
  - digitális jeltovábbítás
  - digitális megjelenítés (kijelzés)

101

### 4.4.1 AZ A/D ÁTALAKÍTÁS ELVI MEGOLDÁSA

A megoldandó **feladatok**:

  1. mintavételezés (diszkrétizálás idő szerint),
2. diszkrétizálás amplitúdó szerint (összehasonlítás egy diszkrét érték-skálával),
3. kódolás (minden diszkrét értékhez egy kódot rendelünk).



102

### 4.4.2.a AZ A/D ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE

Négy megoldás fordul elő a gyakorlatban:


1. **Direkt** (flash típusú) átalakítók
  2. **Fokozatos közelítéses** (szukcesszív aprokszimációs - bitenkénti) átalakítók
  3. **Számlálós** (integráló) megoldás.
  4. **Sigma-delta** A/D konverter
- Lényeges különbségek sebességben és árban.

103

### 4.4.2.b AZ A/D ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE
 
#### 1. **Direkt** (flash) típusú átalakító felépítése

- n-bites átalakítóhoz  $2^n - 1$  komparátor végzi az amplitúdó szerinti diszkrétizálást.
- Kódolás prioritásos kóderrel.
- Az órajellel történő szinkronizálás biztosítja, hogy csak érvényes kódokat olvassunk ki.
- Bonyolult, költséges hardver.
- Nagy sebesség.




104

### 4.4.2.c AZ A/D ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE
 
#### 2. Fokozatos közelítéses átalakító felépítése.


- A SAR (regiszter) tartalmát bitenként egyesre állítjuk (kezdve a legnagyobb helyi értéktől).
- A D/A átalakító létrehozza a megfelelő analóg jelet.
- A komparátor eldönti, hogy szükséges volt-e az illető bitet egyesre állítani.



### 4.4.2.d AZ A/D ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE
 
#### 3.a Számlálós típusú átalakító felépítése - egyszeri integrálás

- Az analóg jelet egy fűrésgenerátor feszültségével hasonlítjuk össze - ezzel a feszültséget időtartammá alakítjuk.
- Nagyobb analóg jel esetén a számláló arányosan tovább számol.
- Gyöngye pontok: a fűrésgenerátor meredeksége nem szabad hogy változzon, úgyszintén az órajel frekvenciája nagyon stabil kell hogy legyen.




106

## 4.4.2.e AZ A/D ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE
 
### 3.b Számlálós típusú átalakító felépítése - kettős integrálás

- Csak a  $V_{REF}$  kell, hogy pontos legyen.
- Az órajel frekvenciája és az integrátor elemei elég, ha rövid távon (egy átalakítás alatt) stabilak (pontosság nem fontos).




107


## 4.4.2.e AZ A/D ÁTALAKÍTÓK FELÉPÍTÉSE
 
### 4. Sigma-delta átalakító

- Az integrátor az analóg jel és a D/A átalakító kimeneti feszültségének különbségét integrálja.
- Az integrál előjelét a komparátor határozza meg.
- A komparátor kimenete beíródik a flip-flopba.
- Az időegység alatt kapott impulzusok száma a flip-flop kimenetén arányos az analóg jellel.


 
### 4.4.3 AZ A/D ÁTALAKÍTÓK ÖSSZEHAISONLÍTÁSA




| Type             | Speed (relative) | Cost (relative) |
|------------------|------------------|-----------------|
| Dual Slope       | Slow             | Med             |
| Flash            | Very Fast        | High            |
| Successive Appox | Medium – Fast    | Low             |
| Sigma-Delta      | Slow             | Low             |

109
 
### 4.4.4.a PÉLDÁK A/D ÁTALAKÍTÓKRA



- **ICL7137** 3 ½ számjegyű (decimális számok) A/D átalakító (kettős integrálású) (digitális voltmérő)



110

  
#### 4.4.4.b PÉLDÁK A/D ÁTALAKÍTÓKRA

- **MX7575/MX7576** CMOS,  $\mu$ P-Compatible, 5 $\mu$ s/10 $\mu$ s, 8-Bit ADCs (fokozatos közelítéses)
- 5V táp, beépített mintavételezés, analóg jel határfrekvenciája 50 kHz.


 
#### 4.4.4.c PÉLDÁK A/D ÁTALAKÍTÓKRA

- **AD7824/AD7828** LC<sup>2</sup>MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
- Külön négybites direkt (flash típusú) A/D konverter a felső négy bitre és másik négybites átalakító a maradékra. 2,5 $\mu$ s átalakítási idő.



Vége a II. résznek

DIGITÁLIS TERVEZÉS SSI ÉS MSI  
FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEKKEL  
(HAGYOMÁNYOS TERVEZÉS)

113