

Tantárgy: DIGITÁLIS ELEKTRONIKA
Tanár: Dr. Burány Nándor

4. félév

2+2 óra

1

III. RÉSZ
TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ
LOGIKAI ÁRAMKÖRÖKKEL (*PLD*)
A VERILOG HARDVERNYELV


5. A tervezés menete
6. Alapfogalmak a Verilog HDL-ben
7. Modulok és port-ok
8. HDL leírás logikai kapukkal
9. Adatfolyam szintű HDL leírás
10. Viselkedési szintű HDL leírás

2

5.a A TERVEZÉS MENETE (IRÁNYA)


A digitális tervezésnél két fajta hozzáállás a jellemző:

- Top-down (felülről lefelé) irány

 

5.b A TERVEZÉS MENETE (IRÁNYA)


- Bottom-up (alulról felfelé) irány

 

- A két módszert (irányt) gyakran ötvözzük.
- Mindkét esetben bizonyos **hierarchiáról** van szó.

5.1.a PÉLDA A FELÜLRŐL LEFELÉ TÖRTÉNŐ TERVEZÉSRE - NÉGY BITES SZÁMLÁLÓ MEGSZERKESZTÉSE

 
1. A számláló (a végcél)
2. A számláló felbontása T flip-flop-okra
3. A T flip-flop-ok megvalósítása D flip-flop-ok és logikai kapuk segítségével.



5

 5.1.b A NÉGY BITES SZÁMLÁLÓ HIERARCHIKUS SZERKEZETE

- A top-down tervezés eredményeként kapott szerkezet:



5.2.a MODULOK A VERILOG HDL-BEN

- A modulok hierarchikus tervezést tesznek lehetővé.
- A modul digitális funkcionális egységet definiál.
- A modult elég egyszer definiálni, utána több helyen/alkalommal is használható.
- A modul definíciója egy szöveges leírás.
- Az alapszerkezet:

```
module <a_modul_neve> (<port-ok_listája>);  
<a_modul_teste>  
endmodule
```

5.2.b MODULOK A VERILOG HDL-BEN

A szöveges leírásban a következő elvonatkoztatási (absztrakciós) szinteket használhatjuk:

1. Viselkedési- vagy algoritmus szint (a legmagasabb)
 2. Adatfolyam szint
 3. Logikai kapu szint
 4. Kapcsoló szint (a legalacsonyabb)
- A négy szint szabadon kombinálható.
 - A szöveges leírásból megfelelő szoftver végzi a tervezendő áramkör kialakítását (logikai szintézis).

8

5.3 A MODULOK ALKALMAZÁSA: INSTANCIÁK (ÁRAMKÖRI ELEMÉK, KOMPONENSEK)

- Konkrét objektum létrehozása a minta (modul definíció) alapján – ez a példányosítás (instanciálás).
- Adott esetre megadjuk a csatlakozási pontokat.
- Egyedi nevet adunk a példányosított modulnak - instancianév, komponensnév.
- Példa modulok példányosítására:


```
module szamlalo(q, clock, reset);
output [3:0] q;                // a négy kimeneti bit deklarálása
input clock, reset;           // egy bites vezérlőjelek deklarálása
reg t=1'b1;
T_FF tff0(q[0], t, clock, reset); // A T_FF modul példányosítása tff0 név alatt.
T_FF tff1(q[1], t, q[0], reset);  // A T_FF modul példányosítása tff1 név alatt.
T_FF tff2(q[2], t, q[1], reset);  // A T_FF modul példányosítása tff2 név alatt.
T_FF tff3(q[3], t, q[2], reset);  // A T_FF modul példányosítása tff3 név alatt.
endmodule
```

9


5.4 A HDL LEÍRÁSOK DIGITÁLIS SZIMULÁCIÓJA

- A működés kivizsgálása anélkül, hogy megépítenénk az áramkört (programoznánk a PLD-t).
- Nem 100%-os módszer, de nincs jobb.
- A vizsgálathoz úgyszintén HDL leírást használunk, mint a tervezéshez (leíráshoz) (de ez nem szintetizálható).

 1. Vizsgáló modul példányosítja a tervezett modult



 2. Egy üres modul példányosítja a vizsgáló modult és a tervezett modult is



10

6. ALAPFOGALMAK A VERILOG HDL-BEN

1. Nyelvi elemek és szabályok
2. Adatok és adathordozók típusai

11

6.1 A VERILOG HDL NYELV ELEMELI ÉS SZABÁLYAI

A nyelvi szerkezetek **jelölések** (token) **sorozatából** állnak (text file):

- üres hely (space),
- megjegyzés (kommentár, comment),
- műveleti jel (operator),
- szám (number),
- jelsor (string),
- azonosító (identifier),
- kulcsszó (keyword).

A Verilog szerkezeteket értelmező szoftver **megkülönbözteti a kis és a nagy betűket** (case sensitive).

12

6.1.1 ÜRES HELYEK

Nincs jelentőségük, azon kívül, hogy elválasztják az egyes jelöléseket.

A következő gombok lenyomásával kapunk üres helyet:

- space
- enter
- tab

Egyedül a jelsorok (string) értelmezésénél vesszük őket figyelembe.

13

6.1.2 MEGJEGYZÉSEK (KOMMENTÁROK)

Cél: a HDL leírás dokumentálása, az értelmezés megkönnyítése.

Változatok:

- egysoros (//)
- többsoros (/* */)

```
a = b + c;    // Ez egy egysoros kommentár.
```

```
/*Ez egy több soros  
kommentár*/
```

14

6.1.3 MŰVELETI JELEK

- Felosztás: unáris, bináris, ternáris.
- Példák:

```
a = ~b;      // A ~ jel egy unáris műveleti jel, b a változó.
a = b && c;   // A && jel egy bináris műveleti jel, b és c
              // a változók.
a = b ? c : d; // A ?: jelkombináció egy ternáris
              // műveleti jel, b, c és d a változók.
```

15

6.1.4.a SZÁMOK

Írásmódok:

- mérettel:

<méret>'<a számrendszer alapja><szám>

```
3'b101      // három bites bináris szám
16'hfa3e    // tizenhat bites hexadecimális szám
16'HFA3e    // ugyanaz, mint a fenti szám, csak egyes
              // számjegyeket nagy betűvel írtunk.
```

- méret nélkül:

<a számrendszer alapja><szám> vagy csak <szám>

```
'o7651      // Harminckét bites oktális szám.
'hAB3       // Harminckét bites hexadecimális szám.
4556        // Harminckét bites decimális szám.
```

16

6.1.4.b SZÁMOK

Különleges esetek a számok írásánál:

- **x** (ismeretlen) és **z** (nagyimpedanciás állapot) a számjegyek között (előfordul digitális rendszerek leírásánál)

12'h13x // Tizenkét bites hexadecimális szám, a négy
 // legkisebb helyi értékű bit értéke ismeretlen.
6'hx // Ismeretlen értékű hat bites szám.
32'bz // Harminckét bites bináris szám. Minden bit
 // nagyimpedanciás állapotban van.

- **negatív** számok írásmódja (tárolás kettes komplementum formában)

-8'hA1 // Nyolc bites negatív szám.
8'h-A1 // A negatív számok téves írásmódja.

17

6.1.5 JELSOROK (STRING)

- Két idézőjel közé foglalt jelek összessége.
- Nem lehet egy sornál hosszabb.
- A szimulációk során használjuk - visszajelzések.
- Példa:

"Ez egy jelsor."

18

6.1.6 AZONOSÍTÓK

- Objektumok (modul, operandus...) nevei.
- Ezzel **azonosítjuk az objektumokat** esetleges hivatkozás során.
- Tartalmazhatnak: betűket, számokat, _ és \$ jeleket.
- Nem kezdődhetnek számmal vagy \$ jellel.

19

6.1.6 KULCSSZAVAK

- Az azonosítók egy különleges csoportja.
- **Nyelvi szerkezetek definiálására** szolgálnak.
- Mindig **kis betűvel** írandók.
- Példák:

```
reg szam;      // A reg kulcsszó; a szam egy adat azonosítója.
input Input;   // Az input kulcsszó; az Input viszont egy
               // adathordozó azonosítója.
               // A Verilog HDL-ben megkülönböztetjük
               // a kis és a nagy betűket ezért az input nem
               // ugyanazt jelenti mint az Input.
```

20

6.2 AZ ADATOK ÉS ADATHORDOZÓK TÍPUSAI

- net (wire, wand, wor, tri, triand, prior, trireg)
- reg
- vektor
- egész szám
- valós szám
- sor (array) (nem jelsor - string!)
- memória
- paraméter

A Verilog HDL-ben
négy logikai állapot
fordulhat elő:

Jelölés	Logikai állapot
0	logikai nulla
1	logikai egyes
x	ismeretlen állapot
z	nagyimpedanciás állapot

21

6.2.2 net TÍPUSÚ ADAT/ADATHORDOZÓ

- A deklarálásnál használható kulcsszavak: **wire**, **wand**, **wor**, **tri**, **triand**, **prior**, **trireg**.
- Csomópontok, vezetékek logikai állapotát jelöli.
- Akkor kap értéket, ha logikai áramkör kimenetét hozzákötjük.
- Maga a *net* nem kulcsszó!

```
wire c;           // A csomópont (net) típusú c adathordozót
                  // deklaráló nyelvi szerkezet
wire a, b;        // A csomópont (net) típusú a és b adathordozókat
                  // deklaráló nyelvi szerkezet
wire d = 1'b0;    // A csomópont (net) típusú d adathordozót
                  // deklaráljuk és állandóan nulla logikai értéket
                  // rendelünk hozzá.
```

22

6.2.3 reg TÍPUSÚ ADATHORDOZÓ

- A deklarálásnál a **reg** kulcsszót használjuk.
- Értéket tud tárolni, mint a hardveres flip-flop.
- Az érték-**beírás** nem órajellel történik, hanem **hozzárendeléssel**.
- A hozzárendelések szinkronizálását később tárgyaljuk (10.3.2).
- Az első hozzárendelés előtt a tárolt érték **határozatlan** (x).

```
reg reset;      // A reset olyan adat, amely adott értéken marad.
initial        // Az initial nyelvi szerkezetet később fogjuk
begin          // megmagyarázni.
    reset = 1'b1; // A reset nevű regiszternek logikai egyes
                  // értéket adunk.
    #100 reset = 1'b0; // Száz időegység után a reset
                       // regiszter értékét
end             // visszaállítjuk logikai nullára.
```

23

6.2.4 VEKTOROK

- **Több bites** adatok.
- **Nincs külön kulcsszó** a deklarálásra. Lehetnek **net** vagy **reg** típusúak.
- **Meg kell adni a bitek számát**, ellenkező esetben egy bites (skalár) adathordozót deklarálunk.

```
wire kimenet;      // A kimenet net típusú skalár adat.
wire [7:0] led_kijelzo; // Egy 8 bites net típusú adat vektor.
wire [15:0] ledA, ledB; // Két 16 bites net típusú adat vektor.
reg orajel;        // Regiszter típusú skalár adat.
reg [0:255] mem;    // Regiszter típusú 256 bites adat vektor.
```

- A teljes vektor mellett a kifejezésekben használhatók egyes bitek illetve bitcsoportok is.

```
ledB [7];          // A ledB adat 7-es számú bitje.
ledA[1:0];         // A ledB adat két legkisebb helyi értékű bitje.
```

24

6.2.5 integer TÍPUSÚ ADATOK (EGÉSZ SZÁMOK)

- Kulcsszó: **integer**.
- Olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a **reg** típusú adat.
- A számlálással kapcsolatos adathordozókat deklaráljuk így.
- **Lehet negatív** értéke is (regiszter csak pozitív számot tárolhat, vagy negatív számot kettes komplementes formában).

```
integer szamlalo;    // Az integer típusú, szamlalo elnevezésű adat
                    //deklarálása.
initial
    szamlalo = -1; // A szamlalo elnevezésű adat kezdő értéke -1.
```

25

6.2.6 real TÍPUSÚ ADATOK (VALÓS SZÁMOK)

- Kulcsszó: **real**.
- Olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a **reg** típusú adat.
- **Valós** számértékeket lehet hozzá rendelni, **decimális vagy exponenciális** formában.

```
real alfa;          // Az alfa nevű, real típusú adat deklarálása.
initial
begin
    alfa = 4e10; // Az alfa adathordozóhoz exponenciális alakba
                // felírt értéket rendelünk hozzá.
    alfa = 5.31; // Új hozzárendelés, decimális alakban.
end
integer i;          // Az i adat integer típusú.
i = alfa;           // Az i adat értéke 5 lesz a kerekítés következtében.
```

6.2.7 SOR (ARRAY)

- Az 1995-ös szabvány szerint csak **reg** és **integer** típusú adatokból képezhetők sorok és csak egydimenziósak. A 2001-es szabvány lehetővé teszi a többdimenziós sorokat, ugyanakkor sorok képezhetők **net** és **real** típusú adatokból is.
- **Nincs külön kulcsszó**, hanem megfelelő nyelvi szerkezettel definiáljuk: az **adathordozó neve után** írjuk a méretet.

```
integer számok[0:7]; //Nyolc tagú, integer típusú adatokat
                      //tartalmazó sor.
reg mem[31:0];      // Harminckét egybites adatból képezett sor.
reg [3:0] port [0:7]; // Nyolc elemet tartalmazó sor, minden elem
                      // négy bites.
integer matrix [4:0] [4:0]; // Az 1995-ös Verilog szabvány nem
//támogatja többdimenziós sorok deklarálását, a 2001-es támogatja.
számok[4]           // A számok sor negyedik eleme.
port[5]             // A port sor ötös számú eleme.
```

27

6.2.8 MEMÓRIA

- Nincs külön kulcsszó, hanem megfelelő nyelvi szerkezettel definiáljuk: **reg** típusú adathordozó neve után írjuk a méretet (ugyanúgy, mint a vektoroknál).
- A szóhossz lehet egy vagy több bit.

```
reg mem1bit[0:1023]; // A mem1bit memória 1024 darab egy
                      // bites szóból alkotott sor.
reg [7:0] membyte [0:1023]; // A membyte memória 1024 darab
                              //nyolc bites szóból alkotott sor.
membyte[521]           // A membyte név alatt deklarált
                      // memória 521-es számú eleme.
```

28

6.2.9.a PARAMÉTEREK

- A *Verilog HDL* lehetővé teszi konstansok definiálását a modulon belül a ***parameter*** kulcsszóval.
- A paraméterek használata áttekinthetőbbé teszi a hardvernyelvi leírásokat és megkönnyíti az esetleges változtatásokat (kisebb hibalehetőség).
- Különböző példányosítások során adott paraméternek különböző értékeket adhatunk.

```
parameter diodak_szama = 5; // A diodak_szama nevű adatot
//konstansként deklaráltuk és 5-ös értéket adtunk neki.
```

29

6.2.9.b PARAMÉTEREK - A MEGADÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

- A lenti példa nyolc darab kizáró vagy kapu (XOR) példányosítását mutatja (ill. két nyolcbites számon bitenként végzett kizáró vagy műveletet ír le), a kapukat 10 időegységnyi késés jellemzi.
- Ha változik a bitek száma ill. a késés, elegendő a paramétereket definiáló sort átalakítani (nem kell végigböngészni az egész modult).

```
module xorx
# (parameter width = 8, delay = 10)
(output [1:width] xout,
input [1:width] xin1, xin2);
assign #(delay) xout = xin1 ^ xin2;
endmodule
```

30

6.2.9.c PARAMÉTEREK - VÁLTOZTATÁS PÉLDÁNYOSÍTÁSKOR - SORREND SZERINT

- A lenti példában kétszer példányosítjuk az előző diakockán megadott *xorx* modult.
- Mindkét esetben nem a moduldefinícióban megadott bitszámot és késést alkalmazzuk, hanem új értékeket adunk meg (felülírjuk őket).
- Az új értékeket a paraméterek deklarálásának sorrendjében adjuk meg.

```
module overriddenParameters
(output [3:0] a1, a2);
reg [3:0] b1, c1, b2, c2;           // a bemeneti értékeket regiszterek biztosítják
xorx #(4, 0) a(a1, b1, c1), b(a2, b2, c2); // width=4, delay=0
endmodule
```

31

6.2.9.d PARAMÉTEREK - VÁLTOZTATÁS PÉLDÁNYOSÍTÁSKOR - NÉV SZERINT

- Ebben a példában is kétszer példányosítjuk a korábbi diakockán megadott *xorx* modult.
- Mindkét esetben nem a moduldefinícióban megadott bitszámot és késést alkalmazzuk, hanem **új értékeket adunk meg** (felülírjuk őket).
- Az új-, csak itt érvényes értékeket a paraméterek neve mellé írjuk, zárójelben.
- Ha nem adunk meg új értéket, marad a moduldefinícióban megadott érték.

```
module overriddenParameters
(output [3:0] a1, a2);
reg [3:0] b1, c1, b2, c2;           // a bemeneti értékeket regiszterek biztosítják
xorx #(.width(4), .delay(0)) a(a1, b1, c1), b(a2, b2, c2);
endmodule
```

32

7. MODULOK ÉS PORT-OK

1. Modulok belső szerkezete:

- név
- deklarációk
- példányosítások
- adatfolyam szintű leírások
- viselkedési szintű leírások


2. Modulok **csatlakoztatásának** szabályai

- port lista
- port-ok deklarálása
- port-ok összekötése belső adathordozókkal
- portok összekötése a külső jelekkel

33

 7.1.a MODULOK BELSŐ SZERKEZETE


- **module** - kulcsszó, minden modul ezzel kezdődik.
- **endmodule** - kulcsszó, minden modul ezzel végződik.
- **a modul teste** - a megvalósítandó funkciót írja le.



34

 7.1.b MODULOK BELSŐ SZERKEZETE

- Példa: RS latch-et leíró modul.
- Nem kell tartalmazni minden lehetséges elemet.



```
//A modul neve és a port-ok elnevezései
module RS_Latch(Q, NotQ, R, S);
// A port-ok deklarálása
output Q, NotQ;
input R, S;
// Alacsonyabb rendű modulok példányosítása.
// Ez esetben két NEM-ÉS kaput
// példányosítunk, amelyek alapelemek (angolul: primitive)
//a Verilog HDL-ben.
nand n1(Q, ~S, NotQ);
nand n2(NotQ, ~R, Q);
// A modult kötelezően a következő kulcsszóval zárjuk le:
endmodule
```

35


7.2 PORT-OK

- A port-ok olyanok, mint az integrált áramkörök kivezetései: ezeken keresztül valósul meg a **belső szerkezet kapcsolata a külső áramkörökkel** (más modulokkal).
- A modulba más úton nem tudunk bejelteni, csak a port-okon keresztül.
- A belső szerkezetet valójában nem láthatjuk, csak a funkcionalitást tapasztaljuk.
- A belső felépítést (elnevezések, műveletek...) szabadon változtathatjuk.

36

 7.2.1 PORT LISTA

- A modul definiálásakor **felsoroljuk a port-ok neveit.**
- Megeshet, hogy a modulnak nincs kapcsolata a külvilággal - ilyenkor a port lista elmarad (csak szimulációs modulokra jellemző).



```

module full_add_4(sum, c_out, a, b, c_in);
// Port listával rendelkező modul.
module Top;
// Port lista nélküli modul.

```

37

7.2.2.a PORT-OK DEKLARÁLÁSA - 1995-ÖS SZABVÁNY SZERINT

- A port deklaráció során meg kell adni az irányt: **input** (bemenet), **output** (kimenet), **inout** (kétirányú).

```

module full_add_4(sum, c_out, a, b, c_in);
// A port-ok deklarációjának kezdete
output [3:0] sum;
output c_out;
input [3:0] a, b;
input c_in;
// A port-ok deklarációjának vége.
//-----
// A modul teste.
//-----
endmodule

```

38

7.2.2.b PORT-OK DEKLARÁLÁSA - 1995-ÖS SZABVÁNY SZERINT

- A port deklarációjával definiálunk egy azonos nevű belső adathordozót is. Alapértelmezés szerint az adathordozó típusa **wire**.
- Ha nem felel meg a **wire** típus, meg kell változtatni (adathordozó deklarációval).

```
module DFF(q, d, clock, reset);
output q; // A q port a kimenetként történő deklaráció folytán
          // wire típusú lesz.
reg q; // Mivel a kimeneti értéket memorizálni kell, a port-hoz
        // tartozó adat típusát új deklarációval meg kell
        // változtatni reg típusúra.
input d, clock, reset;
        // A modul teste.
endmodule
```

39

7.2.2.c PORT-OK DEKLARÁLÁSA - 2001-ES SZABVÁNY SZERINT


- A portok deklarációja elvégezhető a **port listában**.
- **Több deklarációt** is megadhatunk egyidejűleg (egy sorban).
- Az előző diakockán szereplő példa a következő módon írható (egyszerűbben):

```
module DFF(output reg q, input d, clock, reset);
        // Az adathordozók típusait a port listában adtuk meg.
        // Három külön deklaráció feleslegessé vált.
        // Itt következik a modul teste.
endmodule
```

40

 7.2.3.a A PORT-OK ÖSSZEKÖTÉSÉNEK SZABÁLYAI

- A modul belső adathordozó típusának deklarálása összhangban kell, hogy legyen a port irányának deklarálásával:
 - **input** - csak **net**,
 - **output** - **net** vagy **reg**,
 - **inout** - csak **net**.



41

7.2.3.b A PORT-OK ÖSSZEKÖTÉSÉNEK SZABÁLYAI

- Az esetek többségében a külső és a belső vektorok bitjeinek a száma azonos.
- Különbség lehetséges, de az értelmező szoftver figyelmeztet.
- Maradhatnak össze nem kötött port-ok.

42

7.2.4.a PORT-OK ÖSSZEKÖTÉSE A KÜLSŐ JELEKKEL RENDEZETT LISTA (ORDERED LIST) ALAPJÁN

- A sorrend számít, a nevek lehetnek különbözők.

```
module full_add_4(sum, c_out, a, b, c_in);
output [3:0] sum;
output c_out;
input [3:0] a, b;
input c_in;
    // A modul teste.
endmodule

module Top;
reg [3:0] A, B;
reg C_IN;
wire [3:0] SUM;
wire C_OUT;
    full_add_4 fa0(SUM, C_OUT, A, B, C_IN);
    // A vizsgáló rész hardver nyelvi leírása.
endmodule
```

43

7.2.4.b PORT-OK ÖSSZEKÖTÉSE A KÜLSŐ JELEKKEL A PORT-OK NEVEI ALAPJÁN

- **Nagy számú port** esetén célszerű
- Nem lesz keveredés.
- A felesleges port-ok **kihagyhatók**.

a példányosított
modul leírásában
deklarált név


a példányosító
modulban
használt név

`full_add_4 fa0(.c_out(C_OUT), .sum(SUM), .b(B), .c_in(C_IN), .a(A));`

44

 7.3 HIERARCHIKUS ELNEVEZÉSEK

- Több szintű tervezés - bonyolult struktúra
- Az egyértelmű eligazodás érdekében az instanciák (komponensek) és az adathordozók neveit kiegészítjük az elérési útvonallal.



Stimulus.q	Stimulus.f1.Q	
Stimulus.notq	Stimulus.f1.NotQ	Stimulus.f1
Stimulus.reset	Stimulus.f1.R	Stimulus.f1.n1
Stimulus.set	Stimulus.f1.S	Stimulus.f1.n2

8. HDL LEÍRÁS LOGIKAI KAPUKKAL (GATE-LEVEL MODELING)

- A **második** elvonatkoztatási szint - gate level modeling.
- Az **első szintet** (modellezés kapcsolókkal) rendszerint csak az alkatrészgyártók alkalmazzák.
- **Régi, bevált áramköri megoldások** átmentésére alkalmas a PLD technológiába.

8.1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A VERILOG LOGIKAI KAPUKRÓL


- A kapuk **előre (gyárilag) definiált modulok** a Verilog nyelvben.
- **Használatuk példányosítással** történik, mint bármely más modul esetében.
- A kapuk **modulnevei adottak**, mindig ugyanazon a módon kell őket írni, hogy az értelmező szoftver azonosítani tudja őket.
- Különböző **ÉS kapuk, VAGY kapuk és illesztő áramkörök** állnak rendelkezésre.
- Rendszerint sok más, **összetettebb áramkör** (funkcionális egység) HDL leírása is példányosítható, de ez szoftverfüggő.

47

8.1.1.a HDL ÉS KAPUK ÉS VAGY KAPUK

- Egybites (skalár) kimenet, kettő vagy több egybites bemenet.
- A port listában az első elem a kimenet, a többiek a bemenetek.

Modulnév	Funkció
and	ÉS
nand	NEM-ÉS
or	VAGY
nor	NEM-VAGY
xor	kizáró VAGY
xnor	kizáró NEM VAGY

 

48

8.1.1.b HDL ÉS KAPUK ÉS VAGY KAPUK

Példák kapuk példányosítására:

```
wire OUT, IN1, IN2, IN3;
// Kétbemenetű logikai kapuk példányosítása komponens névvel.
and a1(OUT, IN1, IN2);
nand na1(OUT, IN1, IN2);
or or1(OUT, IN1, IN2);
nor nor1(OUT, IN1, IN2);
xor x1(OUT, IN1, IN2);
xnor nx1(OUT, IN1, IN2);
// Három bemenetű NEM-ÉS kapu példányosítása.
nand na1_3inp(OUT, IN1, IN2, IN3);
// ÉS kapu példányosítása komponens név nélkül
// (engedélyezett módszer).
and (OUT, IN1, IN2);
```

49

8.1.1.c HDL ÉS KAPUK ÉS VAGY KAPUK

- A kimeneti értékek számítása a mellékelt táblázatok szerint történik.

- Figyelembe vesszük a **határozatlan és a nagy-impedanciás bemeneteket** is.

- A HDL logikai kapuk mindig vagy alacsony vagy magas logikai szintet hoznak létre a kimenetükön (nincs köztes állapot), csak megtörténik, hogy **nem tudni, melyik logikai szint fog jelentkezni** - ezért vannak a táblázatban **x**-ek.

		i1			
		0	1	x	z
i2	0	0	0	0	0
	1	0	1	x	x
	x	0	x	x	x
	z	0	x	x	x

		i1			
		0	1	x	z
i2	0	1	1	1	1
	1	1	0	x	x
	x	1	x	x	x
	z	1	x	x	x

		i1			
		0	1	x	z
i2	0	0	1	x	x
	1	1	1	1	1
	x	x	1	x	x
	z	x	1	x	x


		i1			
		0	1	x	z
i2	0	1	0	x	x
	1	0	0	0	0
	x	x	0	x	x
	z	x	0	x	x

		i1			
		0	1	x	z
i2	0	0	1	x	x
	1	1	0	x	x
	x	x	x	x	x
	z	x	x	x	x

		i1			
		0	1	x	z
i2	0	1	0	x	x
	1	0	1	x	x
	x	x	x	x	x
	z	x	x	x ⁵⁰	x

 8.1.2 EGYSZERŰ ILLESZTŐ ÁRAMKÖRÖK

- Egybites bemenet.
- Egy vagy több bites kimenet (elágazás)
- Invertáló vagy neminvertáló illesztő.



buf	
in	out
0	0
1	1
x	x
z	x

not	
in	out
0	1
1	0
x	x
z	x

// Egy kimenetű neminvertáló és invertáló elemek példányosítása.

buf b1(OUT, IN);

not n1(OUT, IN);

// Több kimenetű elem példányosítása.

buf b1_3out(OUT1, OUT2, OUT3, IN)

// Invertáló illesztő példányosítása komponens név nélkül

//(engedélyezett módszer).

not(OUT1, OUT2, IN);


51

8.1.3 HÁROM ÁLLAPOTÚ ILLESZTŐK

- Egybites **adatbemenet**, plusz egy **vezérlőbemenet**.
- Egy vagy több bites kimenet (elágazás)
- Invertáló vagy neminvertáló funkció.

bufif1		ctrl			
		0	1	x	z
in	0	z	0	x	x
	1	z	1	x	x
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

notif1		ctrl			
		0	1	x	z
in	0	z	1	x	x
	1	z	0	x	x
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

 

bufif0		ctrl			
		0	1	x	z
in	0	0	z	x	x
	1	1	z	x	x
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

notif0		ctrl			
		0	1	x	z
in	0	1	z	x	x
	1	0	z	x	x
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

// Neminvertáló háromállapotú illesztők példányosítása.

bufif1 b1(out, in, control);

//komponens névvel

bufif0 (out, in, control);

// komponens név nélkül

// Invertáló háromállapotú illesztők példányosítása.

notif1 n1(out, in, control);

// komponens névvel

notif0 (out, in, control);

// komponens név nélkül

52

8.2.a PÉLDA KAPU SZINTÚ TERVEZÉSRE

- Négy bites teljes összeadó HDL leírása a cél.
- Először egybites összeadónak megfelelő modult definiálunk.

$$sum = (a \oplus b \oplus c_in)$$


$$c_out = a \cdot b + c_in \cdot (a \oplus b)$$

```

module FullAdder1bit(sum, c_out, a, b, c_in);
// A port-ok deklarálása.
output sum, c_out;
input a, b, c_in;
// A belső csomópontok deklarálása.
wire s1, c1, c2;
// A logikai kapuk példányosítása (név nélkül).
xor(s1, a, b);
xor(sum, s1, c_in);
and(c1, a, b);
and(c2, s1, c_in);
or(c_out, c1, c2);
endmodule

```

c_in	a	b	sum	c_out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

53


8.2.b PÉLDA KAPU SZINTÚ TERVEZÉSRE

A négy egybites teljes összeadó összekapcsolása.

```

module FullAdder4_bit(sum, c_out, a, b, c_in);
// A port-ok deklarálása.
output [3:0] sum;
output c_out;
input [3:0] a, b;
input c_in;
// A belső csomópontok deklarálása.
wire c1, c2, c3;
// A négy darab egy bites teljes összeadó példányosítása.
FullAdder1bit fa0(sum[0], c1, a[0], b[0], c_in);
FullAdder1bit fa1(sum[1], c2, a[1], b[1], c1);
FullAdder1bit fa2(sum[2], c3, a[2], b[2], c2);
FullAdder1bit fa3(sum[3], c_out, a[3], b[3], c3);
endmodule

```

 


54

8.3.a A HDL KAPUK KÉSÉSEI


- A hardveres logikai kapuk késéseinek modellezése céljából a HDL kapuknak is lehetnek késéseik.

A késések esetei:

- felfutási** késés

 

- lefutási** késés

 

- kikapcsolási** késés - átmenet a nagyimpedanciás állapotba.
- határozott értékről határozatlanra (x) váltás** - nem adjuk meg külön, hanem az előző három idő közül a minimálisat veszi a szoftver.
- Rendszerint **relatív időket** adunk meg (nem konkrét mértékegység, pl. ns).

55

8.3.b A HDL KAPUK KÉSÉSEI - A NYELVI SZERKEZETEK

A lehetséges nyelvi szerkezetek:

```
// Minden késési idő egyenlő a delay_time paraméter értékével.
and #(delay_time) a1(out1, in1, in2);
// A felfutási és a lefutási időre különböző értékeket adunk meg.
or #(rise_value, fall_value) o1(out2, in1, in2);
// A felfutási- a lefutási- és a kikapcsolási időre is különböző
// értékeket adunk meg.
bufif1 #(rise_val, fall_value, turn_off_value) b1(out3, in, control);
```

Konkrét esetek:

```
and #(5) a1(out1, in1, in2); // Minden átmenet 5
// időegységet vesz igénybe.
and #(4,6) a2(out2, in1, in2); // felfutási idő = 4, lefutási idő = 6.
bufif0 #(3,4,5) b1(out3, in1, in2); // felfutási idő = 3, lefutási
// idő = 4, kikapcsolási idő = 5
```

8.3.1.a MINIMÁLIS, TIPIKUS ÉS MAXIMÁLIS ÉRTÉKEK AZ EGYES KÉSÉSEKRE

- A hardveresen megvalósított kapuk késései között különbségek vannak, még adott gyártónak ugyanazon IC-jén belül is.
- A HDL leírásban adott késésre (pl. felfutás) három értéket adunk meg.
- A szimuláció során utasítjuk a szoftvert, hogy melyik értékkel dolgozzon (pl. minden kapunál vegye a minimális értéket).
- Ha egy késésre csak egy idő van megadva, az a tipikus érték.

57

8.3.1.b MINIMÁLIS, TIPIKUS ÉS MAXIMÁLIS ÉRTÉKEK AZ EGYES KÉSÉSEKRE - PÉLDÁK

```

and #(4:5:6) a1(out1, i1, i2);
// A fenti esetben a felfutási-, lefutási- és kikapcsolási idők egyenlők:
// Min = 4, Tip = 5, Max = 6.
and #(3:4:5, 5:6:7) a2(out2, in1, in2);
// A felfutási idők:           Min = 3, Tip = 4, Max = 5
// A lefutási idők:           Min = 5, Tip = 6, Max = 7
// A kikapcsolási idők       Min = 3, Tip = 4, Max = 5
// Emlékeztetünk, hogy kikapcsolási időként ez esetben a felfutási és
// a lefutási idők közül a kisebbet használjuk,
// mivel maga a kikapcsolási idő nincs megadva
and #(2:3:4, 3:4:5, 4:5:6) a3(out3, in1, in2);
// Felfutási idők:           Min = 2, Tip = 3, Max = 4
// Lefutási idők:           Min = 3, Tip = 4, Max = 5
// Kikapcsolási idők:       Min = 4, Tip = 5, Max = 6


```

58

 8.3.2.a A KÉSÉSEK HATÁSÁNAK SZIMULÁLÁSA

Egyszerű kombinációs hálózat:

A hálózat viselkedését leíró modul (késéseket tartalmaz):



```
module simple_log_circuit(out, a, b, c);
output out;
input a, b, c;
wire e;
and #5 a1(e, a, b); // 5 időegységnyi késés az ÉS logikai kapunál.
or #4 o1(out, e, c); // 4 időegységnyi késés a VAGY logikai kapunál.
endmodule
```

59


8.3.2.b A KÉSÉSEK HATÁSÁNAK SZIMULÁLÁSA

A gerjesztő modul:

A bemenő és kimenő jelek:

```
module stimulus;
reg A, B, C;
wire OUT;
simple_log_circuit slc1(OUT, A, B, C);
initial
begin
    A = 1'b0; B = 1'b0; C = 1'b0;
    #10 A = 1'b1; B = 1'b1; C = 1'b1;
    #10 A = 1'b0; B = 1'b1; C = 1'b0;
    #20 $finish;
end
endmodule
```

 A késések letelte előtt a egyes logikai áramkörök kimenetei határozatlanok (x).



9. ADATFOLYAM SZINTŰ HDL LEÍRÁS (DATAFLOW MODELING)

- Magasabb (harmadik) szint.
- A tervező az adatokon elvégzendő műveletekre összpontosíthat (hatékonyabb).
- A végén itt is logikai áramkört kell kapni, de a szintézist szoftver végzi, nem ember.
- A logikai szintézisre ma hatékony szoftverek állnak rendelkezésre a PLD gyártóktól (rendszerint ingyenes) és független szoftverházaktól (fizetési).
- A harmadik és a negyedik (viselkedési) szintű tervezés összefoglaló elnevezése: *RTL - register transfer level* tervezés.

61

9.1.a FOLYAMATOS HOZZÁRENDELÉS (CONTINUOUS ASSIGNMENT)

- A *net* típusú adathordozóknak adunk értéket.
- Hasonló a helyzet, mint a logikai kapuknál, csak könnyebb leírni a bonyolult műveleteket (magasabb szintű absztrakció).
- Minden folyamatos hozzárendelés az ***assign*** kulcsszóval kezdődik:

```
assign <késés> <hozzárendelés>;
```
- Késés megadása nem kötelező.

62

9.1.b A HOZZÁRENDELÉSEK TULAJDONSÁGAI

- A hozzárendelést egy kifejezéssel írjuk le.
- A kifejezés tartalmaz egy egyenlőségjelet.
- Az egyenlőségjel bal oldalára *net* típusú (skalár vagy vektor) adathordozó nevét írjuk, amelynek értéket akarunk adni (nem lehet **reg**!).
- Az egyenlőségjel jobb oldalán *net* és/vagy **reg** típusú adathordozók és műveleti jelek kombinációjával adjuk meg, hogy mit kell hozzárendelni a bal oldalhoz.

```
// Folyamatos hozzárendelés.
//Az out, in1 és in2 adathordozók net típusúak.
assign out = in1 & in2;
// Folyamatos hozzárendelés net típusú adathordozó vektorokhoz.
// Az addr1_bits és addr2_bits adathordozók
//16 bites reg típusú vektorok.
assign addr[15:0] = addr1_bits[15:0] ^ addr2_bits[15:0];
```

63

9.1.1. IMPLICIT FOLYAMATOS HOZZÁRENDELÉS

- Egy különleges (rövidített) mód a hozzárendelések írására.
- A hozzárendelést az adathordozó deklarálásakor végezzük.
- Nem használjuk az **assign** kulcsszót ebben a szerkezetben.

```
// A folyamatos hozzárendelés írásának szabályos módja
// (először deklaráljuk az adathordozót)
wire out;
assign out = in1 + in2;

// Ugyanazt az eredményt érjük el implicit folyamatos
// hozzárendeléssel.
wire out = in1 + in2;
```

64

9.2 KÉSÉSEK A HOZZÁRENDELÉSEKBEN


Három módszer a késések megadására:

1. A szabályos hozzárendelésekben (***assign*** kulcsszó mellett)
2. Az implicit hozzárendelésekben.
3. A *net* típusú adathordozók deklarálásakor.

65

9.2.1 KÉSÉSEK A SZABÁLYOS HOZZÁRENDELÉSEKBEN

Példa: `assign #10 out = in1 & in2;`

 

Mit tapasztalunk?

- A szimuláció kezdetén, a késés idejére a kimenet határozatlan.
- A bemeneti változások a késés letelte után fejtik ki a hatásukat a kimeneten.
- A késésnél rövidebb ideig tartó megcsuklások (glitch) a bemeneti jeleken nincsennek hatással a kimenetre.

9.2.1 KÉSÉSEK AZ IMPLICIT HOZZÁRENDELÉSEKBEN

- Az adathordozó deklarálásakor adjuk meg a késést:



```
wire #10 out = in1 & in2;
// A fenti kifejezés hatása ugyanaz, mintha
// külön deklarálnánk az adathordozókat és
// külön definiálnánk a folyamatos
// hozzárendelést a megfelelő késéssel.
wire out;
assign #10 out = in1 & in2;
```

67

9.2.3 KÉSÉSEK MEGADÁSA A net TÍPUSÚ ADATHORDOZÓK DEKLARÁLÁSAKOR

- A *net* típusú (**wire** stb.) adathordozó deklarálásakor adjuk meg a késést.
- A hozzárendelés alkalmazásakor kiértékelt új logikai állapot nem azonnal kerül az adathordozóra, hanem a korábbi deklarációban megadott késés elmúltával.

```
wire #10 out;
assign out = in1 & in2;

// A fenti leírás értelme megegyezik a lentivel:
wire out;
assign #10 out = in1 & in2;
```

68

9.3 KIFEJEZÉSEK, MŰVELETI JELEK ÉS OPERANDUSOK

- Az adatfolyam szintű tervezésnél a tervezendő digitális áramkört matematikai kifejezésekkel írjuk le.
- A kifejezések műveleti jelekkel összekapcsolt operandusokból állnak.
- Három különböző kifejezés:

```
a ^ b
addr1[7:4] + addr2[7:4]
in1 | in2
```

69

9.3.1 OPERANDUSOK

- Az operandusok valamilyen adatok/ adathordozók (*net*, ***reg***, ***integer***, ***real***), konstansok és függvényértékek lehetnek (Verilog függvényekkel itt nem foglalkozunk).
- Vektorok esetében a vektor egy része is lehet operandus (nem csak az egész).

```
integer count, final_count;
final_count = count + 1;    // A count adathordozó integer típusú
real a, b, c;
c = a - b;                  // Az a és b adathordozók real típusúak.
reg [7:0] reg1, reg2;
reg [3:0] reg_out;
reg_out = reg1 [3:0] ^ reg2[3:0];
// A reg1[3:0] és reg2[3:0] operandusok a reg1 és a
// reg2 vektor jellegű változók részeit képezik.
```

70

9.3.2 MŰVELETI JELEK

- A műveleti jelekkel definiáljuk, hogy milyen műveletet kell elvégezni az operandusokon (adatokon).
- Példa:

```
d1 && d2      // A && egy bináris műveleti jel
               // d1 és d2 operandusokkal.
!a[0]         // A ! egy unáris műveleti jel a[0] operandussal.
C >> 2        // A >> egy bináris műveleti jel C és 2 operandusokkal.
```

71

9.4 A MŰVELETEK/MŰVELETI JELEK FAJTÁI

A Verilog kifejezésekben előforduló műveleteket a következő osztályokba soroljuk:

- aritmetikai,
- logikai,
- viszonyító,
- egyenlőségi,
- bitre vonatkozó,
- redukáló,
- eltoló,
- össze csatoló és többszöröző,
- feltételes.

72

9.4.1 ARITMETIKAI MŰVELETEK/MŰVELETI JELEK

- A táblázatban minden művelet két operandusra vonatkozik (bináris).
- A + és a - vonatkozhat csak egy operandusra is (unáris).

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
szorzás	*	2
osztás	/	2
összeadás	+	2
kivonás	-	2
modul sz. osztás	%	2

```

A = 4'b0011; B = 4'b0100; // A és B reg típusú vektorok.
D = 6; E = 4; // D és E integer típusú adathordozók.
A * B // A és B szorzása. Az eredmény 4'b1100.
D / E // D osztása E-vel. A hányados 1. A maradékot figyelmen kívül hagyjuk.
A + B // A és B összeadása. Az összeg 4'b0111.
B - A // A kivonása B-ből. A különbség 4'b0001.
in1 = 4'b101x;
in2 = 4'b1011;
sum = in1 + in2; // Az összeg 4'bx lesz.
// A modul szerinti osztási művelet eredménye a maradék.
13 % 3 // Az eredmény 1.
16 % 4 // Az eredmény 0.

```

73

9.4.2 LOGIKAI MŰVELETEK/MŰVELETI JELEK

- A bitek számától függetlenül az operandust logikai értéknek tekintjük (egy bit).
- Az eredmény mindig egy bit (0,1).
- Kifejezések is használhatók operandusként.

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
ÉS	&&	2
VAGY		2
NEM	!	1

```

A = 3; B = 0;
A && B // Az eredmény: ( 1 && 0 ) = 0.
A || B // Az eredmény: ( 1 || 0 ) = 1.
!A // Az eredmény: NEM( 1 ) = 0.
!B // Az eredmény: NEM( 0 ) = 1.
// Határozatlan operandusok alkalmazása.
A = 2'b0x; B = 2'b10;
A && B // Az eredmény: ( x && 1 ) = x.
// Kifejezések használata operandusként.
(a == 1) && ( b == 3 ) // Az eredmény 1 ha mindkét kifejezés logikai értéke 1.
// Az eredmény 0, ha legalább az egyik kifejezés logikai értéke 0.

```

74

9.4.3 VISZONYÍTÓ MŰVELETEK/MŰVELETI JELEK

- Számértékeket hasonlítunk össze.
- Az eredmény egy bit (0, 1, x).
- Ha az operandusoknak akár egy bitje is x vagy z, az eredmény x.

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
nagyobb	>	2
kisebb	<	2
nagyobb v. egyenlő	>=	2
kisebb v. egyenlő	<=	2

```
A = 4; B = 2;
X = 4'b1010; Y = 4'b1011; Z = 4'b1xxx;
```

```
A <= B; // Az eredmény 0.
A > B; // Az eredmény 1.
Y <= X; // Az eredmény 0.
Y < Z; // Az eredmény x.
```

75

9.4.4 EGYENLŐSÉGI MŰVELETEK/MŰVELETI JELEK

- Számértékeket hasonlítunk össze.
- Az eredmény egy bit (0, 1, x).
- Ha az operandusnak akár egy bitje is x vagy z, az eredmény x.
- a case egyenlőség/egyenlőtlenség esetében az eredmény nem lehet x.

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
egyenlő	==	2
nem egyenlő (különböző)	!=	2
case egyenlő	===	2
case nem egyenlő	!==	2

```
A = 4; B = 3;
X = 4'b1010; Y = 4'b1101;
Z = 4'b1xxz; M = 4'b1xxz; N = 4'b1xxx;
```

```
A == B // Az eredmény 0.
X != Y // Az eredmény 1.
X == Z // Az eredmény x.
Z === M // Az eredmény 1 mert minden bit megegyezik, még az x és z értékek is.
Z === N // Az eredmény 0 mert a legkisebb helyi értékű bitek különböznek.
M !== N // Az eredmény 1.
```

76

9.4.5 BITENKÉNT VÉGZETT LOGIKAI MŰVELETEK/MŰVELETI JELEK

- Lényeges eltérés a (közönséges) logikai műveletektől!
- A bit tagadásnál az operandus bitjeit egyenként negáljuk.
- A többi műveletnél a két operandus megfelelő bitjein páronként végezzük az előírt műveletet.

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
bit tagadás	~	1
bit ÉS	&	2
bit VAGY		2
bit kizáró VAGY	^	2
bit kizáró NEM-VAGY	^^ vagy ~^	2

```

X = 4'b1010; Y = 4'b1101 ; Z = 4'b10x1;
~X // Bitenkénti NEM művelet. Az eredmény 4'b0101.
X & Y // Bitenkénti ÉS művelet. Az eredmény 4'b1000.
X | Y // Bitenkénti VAGY művelet. Az eredmény 4'b1111.
X ^ Y // Bitenkénti kizáró VAGY művelet. Az eredmény 4'b0111.
X ^^ Y // Bitenkénti kizáró nem VAGY művelet.
// Az eredmény 4'b1000.
X & Z // Bitenkénti ÉS művelet. Az eredmény 4'b10x0.

```

77

9.4.6 REDUKÁLÓ MŰVELETEK/MŰVELETI JELEK

- Egyetlen operandus (unáris műveletek).
- Az operandus egymást követő bitjeire alkalmazzuk az előírt műveletet.
- A legnagyobb helyi értéktől indulunk ki.

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
redukáló ÉS	&	1
redukáló NEM-ÉS	~&	1
redukáló VAGY		1
redukáló NEM-VAGY	~	1
redukáló kizáró VAGY	^	1
redukáló kizáró NEM-VAGY	^^ vagy ~^	1

```

X = 4'b1010;
&X // A kiértékelés a következő egyenlet szerint történik: 1 & 0 & 1 & 0 = 1'b0.
|X // A kiértékelés a következő egyenlet szerint történik: 1 | 0 | 1 | 0 = 1'b1.
^X // A kiértékelés a következő egyenlet szerint történik: 1 ^ 0 ^ 1 ^ 0 = 1'b0.
// A kizáró VAGY és a kizáró NEM-VAGY műveletek felhasználhatók adott vektor
// párossági vagy páratlansági bitjének képzésére.

```

78

9.4.7 ELTOLÓ MŰVELETEK/MŰVELETI JELEK

- Egy vektor bitjeit toljuk jobbra vagy balra a megfelelő számú hellyel.
- Az első operandus a vektor, a második az eltolás mértéke.
- A megüresedett helyekre 0 íródik, a kitolt bitek elvesznek.

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
jobbra tolás	>>	2
balra tolás	<<	2

```

X = 4'b1100;
Y = X >> 1; // Y = 4'b0110. Az X vektor tartalma egy hellyel
// jobbra tolódik és a legnagyobb helyi értékű helyre nulla íródik be.
Y = X << 1; // Y = 4'b1000. Az X vektor tartalma egy hellyel balra tolódik és
// a legkisebb helyi értékű helyre nulla íródik be.
Y = X << 2; // Y = 4'b0000. Az X vektor tartalma két hellyel balra tolódik és
// a két legkisebb helyi értékű helyre nulla íródik be.

```

79

9.4.8 ÖSSZECSATOLÓ MŰVELET/MŰVELETI JEL

- Két vagy több operandust (vektort vagy skalárt) egyesít.
- Az operandusként használt vektorok hossza előre deklarálva van.
- Vektorok részei is lehetnek operandusok.

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
összeecsatolás	{ }	tetszőleges számú

```

A = 1'b1;      B = 2'b00;      C = 2'b10;      D = 3'b110;

Y = { B, C };           // Y = 4'b0010
Y = { A, B, C, D, 3'b001 }; // Y = 11'b10010110001
Y = { A, B[0], C[1] };  // Y = 3'b101

```

80

9.4.9 TÖBBSZÖRÖZŐ MŰVELET/MŰVELETI JEL

- Az első operandus egy konstans (szám). Ez határozza meg, hogy a második operandust hányszor kell egymás után írni.
- A többszörözés kombinálható az összeadásal.

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
többszörözés	{{}}	2

```
reg A;
reg [1:0] B, C;
A = 1'b1;      B = 2'b00;      C = 2'b10;

Y = { 4{A} };           // Y = 4'b1111
Y = { 4{A}, 2{B} };     // Y = 8'b11110000
Y = { 4{A}, 2{B}, C };  // Y = 10'b1111000010
```

81

9.4.10. FELTÉTELES MŰVELET/MŰVELETI JEL

- Három operandus.
- A szintaxis:

MŰVELET	JEL	OP. SZ.
feltételes	?:	3

feltétel ? igaz feltételhez kötött kifejezés : hamis feltételhez kötött kifejezés;

- Ha a feltétel logikai értéke 1, az igaz feltételhez kötött kifejezés értékelődik ki, ellenkező esetben a hamis.
- Ha a feltétel határozatlan (x), a két kifejezés megegyező bitjei-, ellenkező esetben x-ek kerülnek a megfelelő helyekre.
- Úgy működik, mint egy 2/1-es multiplexer, de alkalmas háromállapotú illesztő megvalósítására is.

```
// 2/1-es multiplexer megvalósítása feltételes utasítással.
assign out = control ? in1 : in0;
// Három állapotú illesztő megvalósítása feltételes utasítással.
assign addr_bus = drive_enable ? addr_out : 36'bz;
reg [1:0] A, B; // A és B két bites reg típusú adathordozók.
assign out = A[0] ? ( B[0] ? 1'b1 : 1'b0 ) : ( B[0] ? 1'b0 : 1'b1);
// Rekurzív módon alkalmaztuk a feltételes utasítást.
```

82

9.4.11 A MŰVELETEK HIERARCHIÁJA

- Tanácsos zárójelekkel rögzíteni a műveletek elvégzésének sorrendjét.
- Egyébként a táblázatban megadott sorrend az érvényes:

MŰVELETEK TÍPUSA	MŰVELETI JELEK	PRIORITÁS
unáris műveletek, szorzás, osztás, modul szerinti osztás	+, -, !, ~, *, /, %	Legmagasabb
összeadás, kivonás, eltolás	+, -, <<, >>	
viszonyító műveletek egyenlőségi műveletek	<, <=, >, >= ==, !=, ===, !==	
redukáló műveletek	&, ~& , ~^ , ~	
logikai műveletek	&&,	
feltételes műveletek	?:	Legalacsonyabb

83

10. VISELKEDÉSI SZINTŰ *HDL* LEÍRÁS (BEHAVIORAL MODELING)

- A legmagasabb (negyedik) elvonatkoztatási szint.
- Algoritmus jellegű, az áramkör viselkedését írja le, nem mond semmit a megvalósítás módjáról.
- A logikai szintézist (áramköri megoldás kialakítása) nem a tervező végzi, hanem megfelelő szoftver.
- A szimulációt végző (gerjesztő) modulokat általában viselkedési szinten írjuk le.

84

10.1. SZERKESZTETT ELJÁRÁSOK (STRUCTURED PROCEDURES)

Két fajta szerkesztett eljárás keretében írhatók a viselkedési szintű leírások. A megfelelő kulcsszavak alapján ezeket:

1. *initial* és

2. *always*

eljárásoknak nevezzük.

- Egy modul tartalmazhat több szerkesztett eljárást is.
- Nem kezdődhet új eljárás leírása, amíg az előzőt be nem fejeztük.
- A szimuláció során és a megvalósított áramkörben az eljárások mind $t=0$ időben indulnak és konkurens módon (párhuzamosan) hajtódnak végre.

85

10.1.1.a AZ *initial* ELJÁRÁS

Nyelvi szerkezet:

initial kulcsszó + hozzárendelés(eke)t tartalmazó blokk.

- Egy modul tartalmazhat több ***initial*** eljárást is.
- Mindegyik eljárás $t=0$ -ban indul és egymástól függetlenül hajtódik végre és fejeződik be.
- Szerep: egyszeri beállítások a digitális áramkörökben.
- Leginkább szimulációs modulok leírásában használjuk (nem áramkör fejlesztése).
- Egy hozzárendelés: közvetlenül a kulcsszó után írandó.
- Több hozzárendelés: ***begin*** és ***end*** kulcsszavak közé írandó.

86

10.1.1.b AZ *initial* ELJÁRÁS - PÉLDÁK

- Több *initial* eljárást tartalmazó modul:

```
module Stimulus;
reg a, b, m;
initial
    m=1'b0; // Egy hozzárendelés esetén nincs szükség a begin és end kulcsszavakra.
initial
begin
    #5 a=1'b1; // Két hozzárendelés esetén már szükséges a begin és end
    #25 b=1'b0; // kulcsszavak használata. A késésekkel később foglalkozunk.
end
initial
    #50 $finish; // A szimuláció végét definiáló initial eljárás
                // (egy utasítást tartalmaz).
endmodule
```

- Minhárom eljárás t=0-ban indul. A hozzárendelések tényleges elvégzési idejei a táblázatban láthatók:

IDŐ	HOZZÁRENDELÉS
0	m=1'b0
5	a=1'b1
30	b=1'b0
50	\$finish

87

10.1. 2 AZ *always* ELJÁRÁS

Nyelvi szerkezet:

always kulcsszó + hozzárendelés(ek)e)t tartalmazó blokk.

- A megadott hozzárendelések ciklikusan ismétlődnek.
- Itt is használatosak a ***begin*** és az ***end*** kulcsszavak.
- Példa: órajel definiálása ***always*** eljárással (szimulációt leíró modul).

```
module clock_gen;
reg clock;
initial
    clock=1'b0; // Induljon az órajel alacsony logikai szintről.
always
    #10 clock=~clock; // Minden 10 időegység után invertáljuk
                    // clock logikai értékét.
initial
    #1000 $finish; // Az órajel impulzusok végét definiáló initial eljárás.
endmodule
```

88

10.2 AZ *initial* és *always* ELJÁRÁSOKBAN SZEREPLŐ HOZZÁRENDELÉSEK

- A viselkedési szintű hozzárendelésekben új értékeket rendelünk a **reg**, **integer** és **real** típusú adathordozókhoz.
- Az adat nem változik, amíg nem alkalmazunk újabb hozzárendelést (memória jellegű viselkedés) - lényegi eltérés az adatfolyam szintű leírásokban szereplő hozzárendelésektől.
- A viselkedési szintű hozzárendelést végző nyelvi szerkezet:
<adathordozó neve> <hozzárendelés jele><kifejezés>
- Két típus: **blokkoló** és **nem blokkoló** hozzárendelések.

89

10.2.1.a BLOKKOLÓ HOZZÁRENDELÉSEK

- A blokkoló hozzárendelés jele: = (egyenlőség jel).
- A hozzárendelések abban a sorrendben végződnek el, ahogyan fel vannak tüntetve az adott (*initial* ill. *always*) eljárásban - a soron levő hozzárendelés blokkolja az utána következőket.
- A külön (*initial* ill. *always*) eljárásokban szereplő hozzárendelések nem blokkolják egymást, egymástól függetlenül kerülnek elvégzésre.

90

10.2.1.b BLOKKOLÓ HOZZÁRENDELÉSEK

- Példa: blokkoló hozzárendeléseket tartalmazó modul-részlet:

```
reg x, y, z;
reg [15:0] reg_a, reg_b;
integer count;
initial
begin
    x=1'b0; y=1'b1; z=1'b1;
    count=0;
    reg_a=16'b0; reg_b=reg_a;
    #15 reg_a[2]=1'b1;
    #10 reg_b[15:13]={x,y,z};
    count=count+1;
end
```

SORREND	ELVÉGZÉS IDEJE	HOZZÁRENDELÉS
1	0	x=1'b0
2	0	y=1'b1
3	0	z=1'b1
4	0	count=0
5	0	reg_a=1'b0
6	0	reg_b=reg_a
7	15	reg_a[2]=1'b1
8	25	reg_b[15:13]={x,y,z}
9	25	count=count+1

91

10.2.2.a NEM BLOKKOLÓ HOZZÁRENDELÉSEK

- A nem blokkoló hozzárendelés jele: <= (kisebb jel és egyenlőség jel egymás mellett, ugyanaz mint a viszonyító jel).
- A soron levő hozzárendelés nem blokkolja a rákövetkező hozzárendeléseket, egymástól függetlenül kerülnek elvégzésre.
- Ha nincs bejelölve késés, az adott hozzárendelés $t=0$ -ban végződik el.
- A késések nem összegződnek.

92

10.2.2.b NEM BLOKKOLÓ HOZZÁRENDELÉSEK

- Példa blokkoló és nem blokkoló hozzárendelések vegyes alkalmazására:

```
reg x, y, z;
reg [15:0] reg_a, reg_b;
integer count;
initial
begin
    x=1'b0; y=1'b; x=1'b1;
    count=0;
    reg_a=16'b0; reg_b=reg_a;
    reg_a[2]<= #15 1'b1;
    reg_b[15:13]<= #10 {x,y,z};
    count<=count+1;
end
```

SORREND	ELVÉGZÉS IDEJE	HOZZÁRENDELÉS
1	0	x=1'b0
2	0	y=1'b1
3	0	z=1'b1
4	0	count=0
5	0	reg_a=1'b0
6	0	reg_b=reg_a
7	15	reg_a[2]<=1'b1
8	10	reg_b[15:13]<={x,y,z}
9	0	count<=count+1

93

10.2.2.c NEM BLOKKOLÓ HOZZÁRENDELÉSEK

- A nem blokkoló hozzárendelések meg tudják akadályozni a **versenyfutási jelenségeket** (ez történik, ha az adatok értéke a műveletek sorrendjétől függ, ugyanakkor a sorrend bizonytalan).
- A módszer: első lépésként ideiglenes (köztes) tárolás történik, második lépésben a tárolt értéket használja fel az áramkör.
- Ez a leírás hasonlít legjobban a digitális áramköröknél alkalmazott élvezérlésre.

- Példa:

```
always @ (posedge clock)
begin
    reg1<=#1 in1;
    reg2<=@(negedge clock) in2^in3;
    reg3<=#1 reg1;
end
```


- A kifejezések jobb oldalain szereplő változók értékei átmenetileg megjegyződnek, a kifejezések kiértékelődnek.
- A hozzárendelések vagy mindjárt ez után történnek vagy amikor eljön az ideje (késés, órajel éle).
- A regiszterekbe való beírás sorrendje lényegtelen, mert nem a pillanatnyi, hanem a korábban memorizált érték íródik be.

94

 10.2.2.d KÜLÖNBSÉG A BLOKKOLÓ ÉS A NEM BLOKKOLÓ HOZZÁRENDELÉSEK KÖZÖTT

- Nem blokkoló hozzárendelésekkel az adathordozók értékei kicserélődnek az órajel minden felfutó élénél.

```
always @ (posedge clock)
a<=b;
always @ (posedge clock)
b<=a;
```



- Blokkoló hozzárendelésekkel mindkét regiszterbe ugyanaz az érték kerül (nem tudni, melyik).

```
always @ (posedge clock)
a=b;
always @ (posedge clock)
b=a;
```

10.3 A HOZZÁRENDELÉSEK IDŐZÍTÉSE A VISELKEDÉSI SZINTŰ LEÍRÁSOKBAN

- Ha nincs időzítés, a szimuláció során nincs előrehaladás az időskálán.
- A valósághű leírás megköveteli az időzítéseket.
- Az időzítés eszközei:
 1. késések,
 2. élvezérlés,
 3. szintvezérlés.

10.3.1.a IDŐZÍTÉS KÉSÉSEK MEGADÁSÁVAL

- Késés: idő a hozzárendelés sorra kerülése és végrehajtása között.
- A késést megadó nyelvi szerkezet:
késés,
 ahol a késés írható számérték, azonosító vagy min/typ/max kifejezés formájában.
- Példa a késések írásának **szabályos módjára**:

```
initial
begin
    #10 y=1'b1;
    #latency z=1'b0;
    #(4,5,6) q=1'b0;
end
```

97

10.3.1.b IDŐZÍTÉS KÉSÉSEK MEGADÁSÁVAL

Késés megadása **hozzárendelésen belül**:

- A késés értéke a hozzárendelési jel jobb oldalára íródik.
- A jobb oldalon szereplő kifejezés a hozzárendelés sorra kerülésének pillanatában kiértékelődik (a szabályosan írott késésnél a kiértékelés is késik).
- A hozzárendelés akkor következik be, amikor letelik a késés.

Késés megadása a hozzárendelésen belül.

Ugyanaz az eredmény köztes tárolással és szabályosan írott késéssel.

```
initial
y= #5 x+z;

initial
begin
    temp_xz=x+z
    #5 y=temp_xz
end
```

98

10.3.2.a IDŐZÍTÉS ÉLVEZÉRLÉSSEL ÉS SZINTVEZÉRLÉSSEL

- A mai digitális berendezések többsége szinkron hálózat (órajelet igényel).
- A szinkronizálás történhet a vezérlőjel megfelelő logikai szintjével vagy a megfelelő élével.
- Az élvezérlés az elterjedtebb.
- Módszerek:
 1. szabályos élvezérlés,
 2. nevezett eseményre való várakozás,
 3. több jel egyikére való várakozás,
 4. várakozás megfelelő logikai szintre.

FIGYELEM: A HARDVERNYELVI LEÍRÁSOKBAN NINCS KÉSZ ÓRAJEL FORRÁS, A TERVEZŐ KELL, HOGY LÉTREHOZZA AKÁR HARDVERT LEÍRÓ MODULRÓL-, AKÁR SZIMULÁCIÓS MODULRÓL VAN SZÓ.

99

10.3.2.b SZABÁLYOS ÉLVEZÉRLÉS LEÍRÁSA

- Az **@** kulcsszóval, valamint a **posedge** és **negedge** kulcsszavakkal definiáljuk.
- Magas logikai szintnél végzi a hozzárendelést.
- Felfutó élre reagál.
- Lefutó élre reagál.
- Memorizáljuk *d* értékét a sorakerüléskor, beírás az órajel felfutó élénél.

```

always @ (clock)
  q=d;
always @ (posedge clock)
  q=d;
always @ (negedge clock)
  q=d;
always
  q=@(posedge clock) d;
  
```

100

10.3.2.c IDŐZÍTÉS NEVEZETT ESEMÉNYRE VALÓ VÁRAKOZÁSSAL

1. Deklarálunk egy eseményt (**event** kulcsszóval).
2. Definiáljuk az eseményt.
3. Elvégezzük az eseményre várakozó hozzárendelést.

```
event received_data;

always @(posedge clock)
begin
    if (last_data_packet)
        ->received_data;
end

always @ (received_data)
data_buf={data_pkt[0], data_pkt[1],
data_pkt[2], data_pkt[3]};
```

101

10.3.2.d TÖBB JEL EGYIKÉRE VALÓ VÁRAKOZÁS - 1995-ÖS SZABVÁNY SZERINT

- A szabályos módszerrel definiált élvezérlés kiterjesztése.
- Több jel közül az egyik megváltozása (éle!) indítja a hozzárendelést.
- Az egyes jelek nevei közé **or** kulcsszót írunk.
- A zárójeles részt érzékenységi listának nevezzük.
- Ez a leírás alapján szintvezérelt áramkör (D-latch) szintetizálódik.
- A **szintvezérelt** áramköröknél is a vezérlőjelek **élet** követően történnek a változások (mert ekkor alakul ki megfelelő logikai szint), mégsem beszélünk élvezérlésről.

```
always @(reset or clock or d)
begin
    if (reset)
        q=1'b0;
    else if (clock)
        q=d;
end
```

102

10.3.2.e TÖBB JEL EGYIKÉRE VALÓ VÁRAKOZÁS - 2001-ES SZABVÁNY SZERINT

- A zárójelben megadott érzékenységi lista (mikor kell elvégezni az **always** blokkban felírt műveleteket), írható egyszerű felsorolásként, **vesszőkkel elválasztva**.
- Ha kombinációs hálózatot szeretnénk szintetizálni **always** eljárás segítségével, akkor használható az **@(*)** jelölés.
- Jelentése: ha bármely bemenő változó megváltozik, végezd el a műveleteket.

```
always @(reset, clock, d)
begin
    if (reset)
        q=1'b0;
    else if(clock)
        q=d;
end
```

```
always @(*)
begin
    eSeg = 1;
    if(~A & D) eSeg = 0;
    if(~A & B & ~C) eSeg = 0;
    if(~B & ~C & D) eSeg = 0;
end
```

103

10.3.2.f VÁRAKOZÁS MEGFELELŐ LOGIKAI SZINTRE (SZINTVEZÉRLÉS)

- A **wait** kulcsszóval definiáljuk.
- A hozzárendelés akkor történik meg, amikor a feltétel magas logikai szinten van.
- A példában minden 20 időegységnyi késést követően történik egy inkrementálás, feltéve, hogy a *count_enable* magas logikai szintjével engedélyeztük.

```
always
    wait (count_enable) #20 count=count+1;
```

104

10.4.a FELTÉTELHEZ KÖTÖTT HOZZÁRENDELÉSEK

- Az **initial** és **always** eljárásokban a hozzárendelés végrehajtását feltételhez lehet kötni.
- A feltételhez kötést az **if** és az **else** kulcsszavakkal végezzük.
- Három eset:
 1. Csak **if** kulcsszót használunk.
 2. Az **if** és az **else** kulcsszavakat használjuk.
 3. Az **if – else if – else** láncolatot használjuk.

105

10.4.b FELTÉTELHEZ KÖTÖTT HOZZÁRENDELÉSEK - CSAK **if** KULCSSZÓT HASZNÁLUNK


- Csak akkor történik hozzárendelés, ha igaz bizonyos feltétel.

```
if (!clock)    buffer=data;
```

106

 10.4.c FELTÉTELHEZ KÖTÖTT HOZZÁRENDELÉSEK - AZ *if* ÉS AZ *else* KULCSSZAVAKAT HASZNÁLJUK

- Ezek a hozzárendelések akkor hajtódnak végre, ha igaz az *if* kulcsszó melletti feltétel.



```
if (number_queued<MAX_Q_DEPTH)
begin
    data_queued=data;
    number_queued= number_queued+1;
end
else
    $display ("Queue full, Try again");
```

- Az *else* kulcsszót követő hozzárendelést/ parancsot akkor végzi el, ha a feltétel nem igaz.

107

10.4.d FELTÉTELHEZ KÖTÖTT HOZZÁRENDELÉSEK - AZ *if – else if – else* LÁNCOLATOT HASZNÁLJUK

- A feltételnek **több értéke** lehet.
- A feltétel különböző értékeire **különböző műveleteket** kell elvégezni.

```
if (alu_control==0)
    y=x+z;
else if (alu_control==1)
    y=x-z;
else if (alu_control==2)
    y=x*z;
else
    $display ("Invalid alu control signal")
```

108

10.5 TÖBBFELE TÖRTÉNŐ ELÁGAZÁSOK

- Az ***if-else*** szerkezetek nem célszerűek, ha a feltételnek sok különböző értéke lehet (nem áttekinthető a leírás).
- Helyette ***case*** szerkezeteket használunk. Az itt használatos kulcsszavak: ***case, casex, casez, endcase, default.***

109

10.5.1 A ***case*** SZERKEZETEK

- Három felé lehet elágazni.
- Ha egyik feltétel sem teljesül. A ***default*** csak egyszer írható egy szerkezetben!
- 4/1-es multiplexer megvalósítása ***case*** szerkezettel.

```
reg [1:0] alu_control;
case (alu_control)
  2'd0: y=x+z;
  2'd1: y=x-z;
  2'd2: y=x*z;
  default: $display ("Invalid alu control signal");
endcase
```

```
module mux4_to_1(out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);
output out;
input i0, i1, i2, i3;
input s1, s0;
reg out;
always @(s1 or s0 or i0 or i1 or i2 or i3)
case ({s1, s0})
  2'd0: out=i0;
  2'd1: out=i1;
  2'd2: out=i2;
  2'd3: out=i3;
  default: $display ("Invalid control signals");
endcase
endmodule
```

110

10.5.2 A *case*x ÉS A *case*z KULCSSZAVAK HASZNÁLATA

- A *case* szerkezetek rövidítése céljából használjuk a *case*x és *case*z kulcsszavakat.
- *case*z használata esetén a feltétel z-vel jelölt bitje felvehet bármilyen értéket, nem lesz kihatással az elágazásra.
- *case*x használatakor a feltétel x-szel jelölt helyén állhat akár x, akár z, nem vesszük figyelembe a hozzárendelés végrehajtásakor.

```
reg[3:0] encoding;
integer state;
case (encoding)
    4'b1xxx: state=3;
    4'bx1xx: state=2;
    4'bxx1x: state=1;
    4'bxxx1: state=0;
    default: state=0;
endcase
```

111

10.6 HURKOK A VISELKEDÉSI SZINTŰ LEÍRÁSOKBAN

- Az *always* eljárásokban a hozzárendelések állandóan ismétlődnek.
- Hurkok definiálásával a hozzárendelések ismétlése **feltételhez köthető**.
- A hurkok definiálására használt kulcsszavak: *while*, *for*, *repeat*, *forever*.

112

10.6.1 A *while* TÍPUSÚ HUOK

- A nyelvi szerkezet:

while (kifejezés)

- A hurokban szereplő hozzárendelések **addig ismétlődnek, amíg a zárójelben levő kifejezés (feltétel) igaz.**

```
integer count;
initial
begin
    count=0;
    while (count < 127)
    begin
        $display ("count=%d", count);
        count=count+1;
    end
end
```

113

10.6.2 A *for* TÍPUSÚ HUOK

- A nyelvi szerkezet: ***for*** (kifejezés)
- A zárójelben levő kifejezés **három dolgot** tartalmaz:
 1. kezdeti feltétel (érték),
 2. a befejezési feltétel vizsgálata,
 3. a befejezési feltételben vizsgált érték módosítása.
- **Elsősorban számláló** leírására alkalmas, de ismétlődő kombinációs hálózati elemekhez is jó.

```
integer count;
initial
    for (count=0; count<128; count=count+1)
        $display ("count=%d", count);
```

114

10.6.3 A *repeat* TÍPUSÚ HUOK

- A nyelvi szerkezet: *repeat* (számérték)
- Akkor alkalmazzuk, ha **előre tudjuk, hányszor kell elvégezni** a hurokban szereplő hozzárendelést.

```
integer count;
initial
begin
    count=0;
    repeat (128)
    begin
        $display ("count=%d", count);
        count=count+1;
    end
end
```

115

10.6.4 A *forever* TÍPUSÚ HUOK

- A nyelvi szerkezet: *forever*
- Nincs feltétel.
- Elvileg **végtelenül ismétlődik** (\$finish-sel állítható le).
- Alkalmas pl. órajel generálására.

```
initial
begin
    clock=1'b0;
    forever #10 clock=~clock;
end
```

116

10.7 SOROS ÉS PÁRHUZAMOS BLOKKOK

- A blokkok **hozzárendelések csoportosítására** szolgálnak.
- **Soros** blokk: ***begin, end*** kulcsszavakkal definiáljuk. A hozzárendelések a felírás sorrendjében hajtódnak végre.
- **Párhuzamos** blokk: ***fork, join*** kulcsszavakkal definiáljuk. A hozzárendelések párhuzamosan (egy időben) kerülnek sorra. A végrehajtás időpontja késésekkel befolyásolható.

117

10.7.1 SOROS BLOKKOK

- A hozzárendelések a **felírás sorrendjében** kerülnek sorra.
- Nem indul új hozzárendelés, amíg az előzőt végre nem hajtottuk.
- Az egyes hozzárendeléseknél megadott **késések relatívak** (összegződnek), a megelőző hozzárendelés végrehajtásától számoljuk.

Késés nélkül

```
initial
begin
    x=1'b0;
    y=1'b1;
    z={x,y};
    w={y,x};
end
```

Késéssel

```
reg x,y;
reg [1:0] z, w;
initial
begin
    x=1'b0;
    #5 y=1'b1;
    #10 z={x,y};
    #20 w={y,x};
end
```

118

10.7.2 PÁRHUZAMOS BLOKKOK

- A hozzárendelések **egyidőben** kerülnek sorra, mint a nem blokkoló hozzárendeléseknél, de **előzőleg nem memorizálódnak az értékek** a blokkba való belépés pillanatában.
- A feltüntetett késések abszolút értékek (nem adódnak össze).
- Versenyfutási jelenség lép fel, ha ugyanabban a blokkban módosítjuk is az adatot és használjuk is más kifejezésben.

Késéssel

```
reg x,y;
reg [1:0] z, w;
initial
fork
    x=1'b0;
    #5 y=1'b1;
    #10 z={x,y};
    #20 w={y,x};
join
```

Késés nélkül -
versenyfutási
jelenség lép fel

```
reg x,y;
reg [1:0] z, w;
initial
fork
    x=1'b0;
    y=1'b1;
    z={x,y};
    w={y,x};
join
```

119

10.7.3 KOMBINÁLT BLOKKOK

- A soros és a párhuzamos blokkok kombinálhatók.
- A példában a soros blokk a fő blokk. Ennek a hozzárendelései sorjában hajtódnak végre.
- A párhuzamos blokk a soros blokkon belüli sorrakerüléskor hajtódik végre.

```
initial
begin
    x=1'b0;
    fork
        #5 y=1'b1;
        #10 z={x,y};
    join
    #20 w={y,x};
end
```

120

10.7.4 NEVEZETT BLOKKOK

- A blokkoknak nevet adhatunk.

```
module top;
```

- A nevezett blokkoknál:

1. Helyi adathordozókat deklarálhatunk.
2. Az egyes adathordozókat hierarchikus nevek segítségével elérhetjük.
3. A végrehajtást megszakíthatjuk.

```
initial
begin: block1
```

```
integer i;
```

```
.....
```

```
end
```

```
initial
```

```
fork: block2
```

```
reg i;
```

```
.....
```

```
join
```

```
endmodule
```

Nem ugyanaz

121

10.7.4 NEVEZETT BLOKK MEGSZAKÍTÁSA

- A **disable** kulcsszóval a nevezett blokk végrehajtása megszakítható.
- A példában kilépünk a **while** hurokból, ha a *flag* vektor soron levő bitje egyes.

```
initial
begin
    flag=16'b0010_0000_0000_0000;
    i=0;
    begin: block1
    while (i<16)
        begin
            if (flag[i])
            begin
                $display ("True bit at element number %d", i);
                disable block1;
            end
            i=i+1;
        end
    end
end
```

122

Vége a III. résznek

TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ
LOGIKAI ÁRAMKÖRÖKKEL (*PLD*)
A *VERILOG* HARDVERNÝELV

123